Série 2018 PQ selon OFPi 2006 Procédures de qualification Installatrice-électricienne CFC Installateur-électricien CFC

Connaissances professionnelles écrites

Pos. 3 Documentation technique: 3.2.3 Plan d'installation

Dossier des expertes et experts

Temps: 60 minutes, étude du sujet d'examen incluse

Auxiliaires: Matériel de dessin, NIBT 2015 ou NIBT 2015 COMPACT, OIBT

et prescriptions des distributeurs d'électricité (PDIE)

Note: Exécuter de préférence les tâches dans l'ordre.

Cotation: Plan courant fort max. 24 pts

Schéma de principe max. 19 pts
Plan courant faible max. 10 pts
Total max. 53 pts

1,5

1,0

Total max. 53 pts

Barème: Nombres de points maximum: 53,0

3,0 -

0.0 -

50,5	-	53,0	Points = Note	6,0
45,5	-	50,0	Points = Note	5,5
40,0	-	45,0	Points = Note	5,0
34,5	-	39,5	Points = Note	4,5
29,5	-	34,0	Points = Note	4,0
24,0	-	29,0	Points = Note	3,5
19,0	-	23,5	Points = Note	3,0
13,5	-	18,5	Points = Note	2,5
8,0	-	13,0	Points = Note	2,0

7,5 Points = Note

2,5 Points = Note

Les solutions ne sont pas données pour des raisons didactiques

(Décision de la commission des tâches d'examens du 09.09.2008)

Délai d'attente: Cette épreuve d'examen ne peut pas être utilisée librement comme

exercice avant le 1er septembre 2019.

Créé par: Groupe de travail EFA de l'USIE pour la profession

d'installatrice-électricienne CFC / installateur-électricien CFC

Editeur: CSFO, département procédures de qualification, Berne

Installatrice-électricienne CFC / Installateur-électricien CFC

Voir page 8 Description du travail installations à courant fort

Rez-de-chaussée maison familiale

Tracer sur le plan :

Extérieur : - 1 applique murale commandée par détecteur de mouvement

Corridor: - 3 plafonniers commandés par télérupteur (installé dans le tableau

secondaire / TS) avec 5 boutons-poussoirs

- 2 prises sous les boutons-poussoirs

Cuisine: - les conduits pour les appareils n° 5, 6 et 8

Séjour : - 1 plafonnier commandé par 1 interrupteur

- 3 prises multiples actionnées par 1 interrupteur
- 1 store électrique à lamelles avec interrupteur

Salle à manger : - 1 plafonnier commandé par 1 interrupteur (variateur)

1 prise multiple à la table de la salle à manger1 store électrique à lamelles avec interrupteur

Terrasse: - 1 plafonnier commandé par 1 interrupteur (extérieur)

- 1 prise multiple

Remarques:

- Complétez le plan.

- Toutes les conduites placées dans la dalle ou dans le plafond sont encastrées (ENC) dans le béton et les autres sont à prévoir ENC dans la brique rouge.
- Les conduites placées dans la dalle inférieure sont à éviter.
- 8 tubes maximum par boîte de dérivation.
- Les tubes de dimension supérieure à M20 et les sections de conducteurs supérieures à 1,5 mm² doivent être mentionnés.

Installatrice-électricienne CFC / Installateur-électricien CFC

Installations à courant fort (suite)

- Le nombre de fils et le type de câble de l'installation d'éclairage sont à préciser pour:
 - terrasse
 - salle à manger
 - séjour
 - corridor
 - extérieur

et stores électriques à lamelles ainsi que ceux des équipements de cuisine n° 5, 6 et 8

- Tous les luminaires et interrupteurs s'y rapportant doivent être annotés par une lettre alphabétique.

Installations prédéfinies :

- Cuisine : Ensemble de l'installation d'éclairage ainsi que moteur des

stores électriques à lamelles et symboles des appareils

n° 5, 6 et 8

- Salle à manger : Moteur de stores électriques à lamelles n° 9

- Séjour : Moteur de stores électriques à lamelles n° 9

- Buanderie/Technique : Ensemble de l'installation

- Douche/WC : Ensemble de l'installation

- Chambre à coucher : Ensemble de l'installation

Couleurs des conduites : Eclairage / stores : bleu

Force / chaleur : rouge

Symboles: avec crayon ou stylo de la couleur

correspondante

Installatrice-électricienne CFC / Installateur-électri	Cion CFC Nombre	de points
mstandtrice-electricienne of o7 mstandteur-electri	maximal	obtenus
Installations à courant fort (suite)	24	

Légende pour le plan d'installation à courant fort :

- 1) Lave-linge (LL) 3 x 400/230 V / 3LN 2,3 kW et sèche-linge (SL) 1 x 230 V / 1LN 1,8 kW
- 2) Pompe à chaleur (PAC) 3 x 400/230 V / 3LN 3,8 kW avec coupure « TC » via contact libre de potentiel
- 3) Sonde extérieure pour chauffage pompe à chaleur
- 4) Hotte d'aspiration 230 V / 0,1 kW
- 5) Plan de cuisson vitrocéramique 3 x 400/230 V / 3LN 7,4 kW
- 6) Lave-vaisselle 230 V / 2,0 kW
- 7) Armoire frigorifique 230 V / 0,2 kW
- 8) Four 3 x 400/230 V / 3,0 kW
- 9) Stores électriques à lamelles
- a) Ligne d'abonné 3 x 400/230 V
- b) Ligne de télécommande « TC » depuis TP (tableau principal)

Installatrice-électricienne CFC / Installateur-électricien CFC			
IIIStallatifice.	installatrice-electricienne CFC / installateur-electricien CFC		
Voir page 9	Schéma de principe	19	

Le schéma de principe de l'installation à courant fort est à tracer sur la feuille annexe avec toutes les annotations nécessaires, en conformité avec le plan d'installation, en particulier :

- Type, dimension, courant de déclenchement assigné des dispositifs de protection contre les surintensités ainsi que les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel (DDR).
- Le nombre et la section des conducteurs de départ.
- La dénomination des groupes de départ.
- La puissance des consommateurs, supérieure à 2 kW.
- Les liaisons manquantes, ainsi que le nombre de conducteurs et la section de toutes les lignes du tableau principale (TP).
- Tenez compte des prescriptions régionales des distributeurs d'énergie électrique qui sont en vigueur.
- Coupure de chauffage pompe à chaleur « TC » via un contact libre de potentiel.
- Système de liaison à la terre : TN-S

Couleurs des conduites : Schéma de principe : possibilité d'utiliser un crayon à papier.

Installatrice-électricienne CFC / Installateur-électricien CFC			
Voir page 10	Description du travail installations à courant faible / multimédia	10	

A tracer sur le plan :

Séjour : - 2 prises IT 2 x RJ45, (CUC 1 / 2 et 3 / 4)

Chambre à coucher : - 1 prise IT 2 x RJ45, (CUC 5 / 6)

- 1 prise TV

Buanderie/technique (Chauffage pompe à

.

- 1 prise IT 1 x RJ45, (CUC 7)

chaleur):

Sonnerie: - Les conduites de liaison reliant les appareils prédéfinis sont à

dessiner.

Remarques:

- Établissez un plan pour les installations de courant faible et multimédia.

- Les types de câbles ainsi que les tubes supérieurs à M20 sont à préciser.
- L'emplacement des prises de courant fort et de courant faible doivent coïncider.
- Les prises IT sont marquées avec des numéros prédéfinis.
- La dimension des tubes de l'installation multimédia doit correspondre à M25, l'installation est à prévoir en « étoile ».
- La sonnerie est alimentée depuis un transformateur se trouvant dans le tableau secondaire (TS).

Légende à inscrire sur le plan d'installation à courant faible :

c) Lignes d'alimentation téléphonique

d) Lignes d'alimentation R/TV

Couleurs des conduites : Téléphone : vert

Multimédia/IT : vert R/TV : violet Sonnerie : brun

Symboles: avec crayon ou stylo de la couleur


correspondante.

Installatrice-électricienne CFC / Installateur-électricien CFC Symboles du plan d'installation et schéma de principe


o'	Poussoir	○€	Interrupteur de stores
o^	Interrupteur Sch0 1L	.5	Stores à lamelles
`Q,	Inverseur Sch3		
*	Combinaison Sch0 / T13	0	Poussoir sonnerie
♂	Interrupteur variateur	\Box	Carillon
*	Détecteur de mouvement		Transformateur de sonnerie
Y	Prise T13	부	Prise TV / Radio
₃\	Prise 3xT13	무	Prise IT 2 x RJ45
\$ 3 ² 3 ²	Prise 3xT13, commandée	ММ	Distributeur multimédia
T 23	Prise T23		
T 25	Prise T25	₽ Du	Coupe-circuit 1LN 25A
		1LN C 13A 	Disjonc. de canalisation 1LN 13A C
©	Luminaire encastré 230 V LED	1LN C 13A 30mA	DDR - LS 1LN 13A C 30mA
×	Lampe au plafond	3LN 25A 30mA	DDR 3LN 25A 30mA
	Armoire de toilette	ran ran kWfh	Compteur actif double tarif
		тс	Télécommande TC
•	Boîte d'entrée Gr. 1 vide	DIN 00 3LN PE	Coupe-circuit général
0	Point de raccordement		Boîte avec bornes plomb.
•	Boîte de dérivation	\downarrow	Equipotentialité
		<u></u>	Terre de fondation
	Symboles de la cano	didate / d	u candidat

Installatrice-électricienne CFC / Installateur-électricien CFC					
Plan courant fort					
Nom, prénom N° de candidat Date			Date		


UNE DES SOLUTIONS POSSIBLE

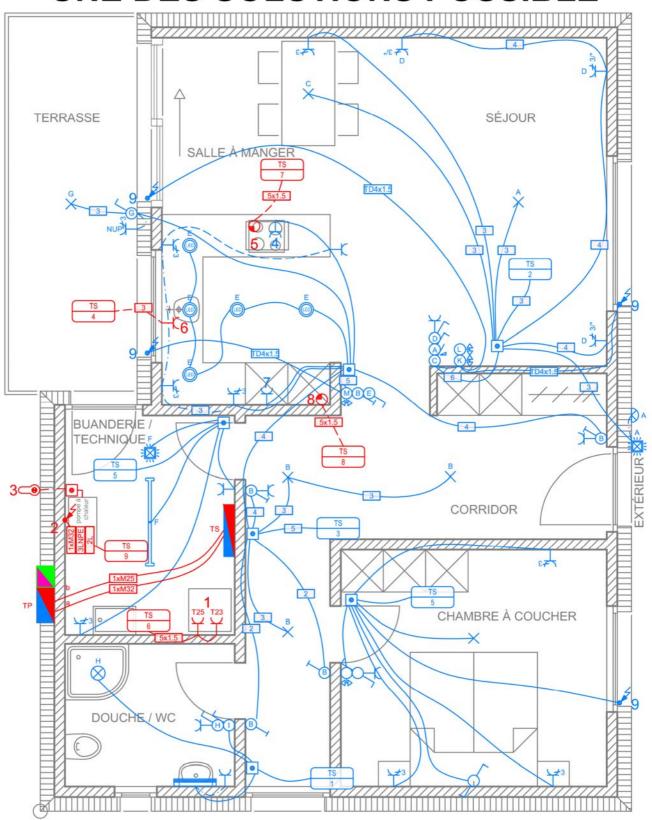

Installatrice-électricienne CFC / Installateur-électricien CFC					
	Schéma de principe				
Nom, préno	m	N° de candidat	Date		

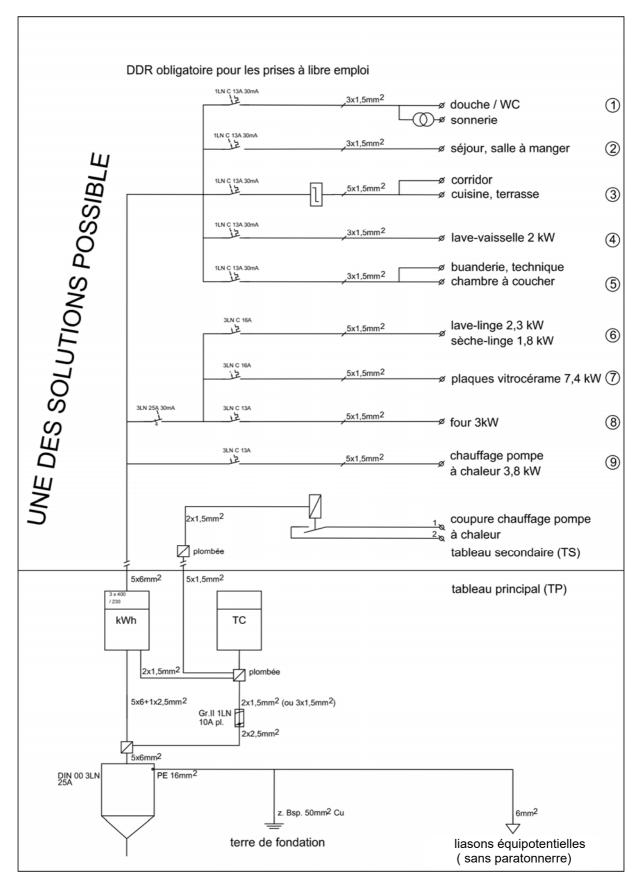

Installatrice-électricienne CFC / Installateur-électricien CFC					
Plan courant faible					
Nom, préno	m	N° de candidat	Date		

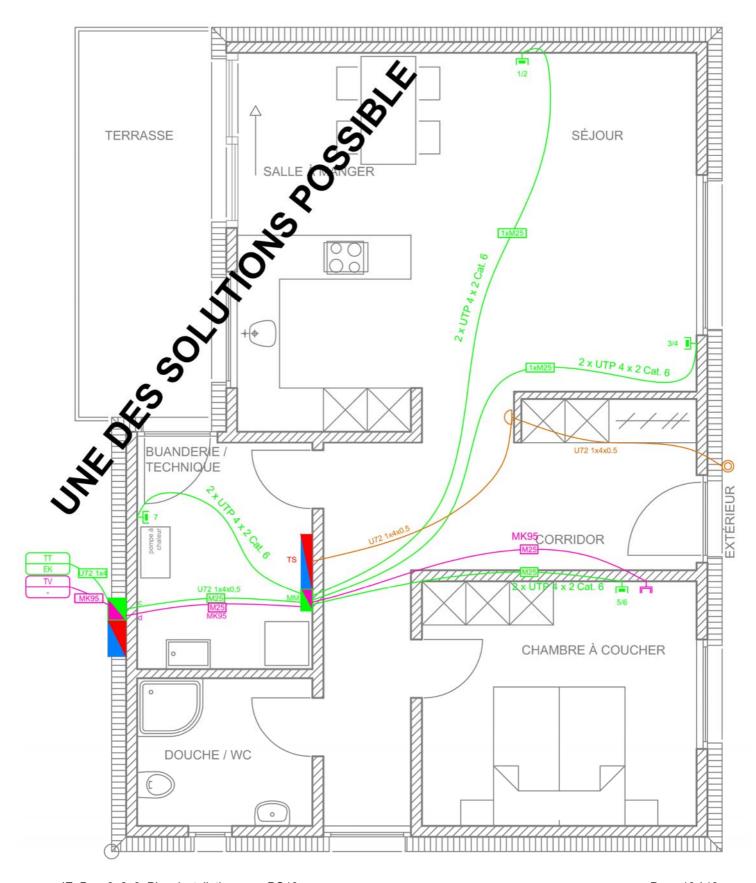

Installatrice-électricienne CFC / Installateur-électricien CFC				
	Evaluation			
Nom	Nom, prénom		andidat	Date
		Nambra	de points	
Plan	courant fort	maximal	obtenus	Remarques
1. 1.1	Courant fort Exécution du dessin :			
	- Couleurs selon les données - Exécution des traits, propreté	1		
	- Tracé des lignes, clarté (Evaluation de la qualité du dessin)	2		
	- Pas de gommages prononcés	1		
1.2	<u>Disposition des appareils :</u> - Extérieur, corridor, cuisine, séjour, salle à manger,	4		
	terrasse - Symboles selon liste des symboles	1		
1.3	Nombre de conducteurs, désignation : - Extérieur, corridor, séjour, salle à manger, terrasse, cuisine seulement avec stores à lamelles (Td ou TT 4 x 1,5) - Installation de force et chaleur	3		
1.4	Respect des normes, répartition des groupes : - Dimensions des tubes - Nombre de groupes d'après NIBT (au minimum 2 groupes d'éclairage)	1 1		
1.5	Tracé des conduites : (Evaluation technique) Tracé des tubes / au sol / au plafond / 3 pontages au maximum de prises à prises Pas plus de 8 tubes par boîte de dérivation			
	Installation des stores à lamellesInstallation de force et chaleurInstallation d'éclairage	2 2 3		
	Points plan courant fort (Report sur feuille 13)	24		

Sah	óma da principa	Nombre	de points	Pomorquos
SCII	éma de principe	maximal	obtenus	Remarques
2. 2.1	Schéma de principe Exécution du dessin : - Précision des traits - Aperçu / Propreté	1 1		
2.2	 <u>Distribution secondaire :</u> Désignations, symboles, sections, nombre de conducteurs Corrélation plan-schéma Commande chauffage pompe à chaleur Protection DDR Télérupteur Transformateur de sonnerie 	3 2 1 1		
2.3	<u>Distribution principale :</u> - Mise à la terre, liaisons équipotentielles - Désignation, sections, nombre de conducteurs, protection (c.c. / dpc.), intégralité - Ligne d'amenée fusible de commande 2,5 mm²	2 3 1		
	Points schéma de principe (Report sur feuille 13)	19		

Plan	courant faible	Nombre maximal	de points obtenus	Remarques
3. 3.1	Courant faible Exécution du dessin : - Couleurs selon les données - Exécution des traits, propreté - Tracé des lignes, clarté (Evaluation de la qualité du dessin) - Pas de gommages prononcés	1 1 1		
3.2	Nombre de conducteurs, désignations des conduites et des boîtiers : - Installations IT et TV marquage inclus - Installation sonnerie	2		
3.3	Tracé des conduites : (Evaluation technique) - Tracé des tubes / intégralité / emplacements coordonnés avec les prises 230 V - Installations IT - Installation sonnerie - Distribution en « étoile »	1 1 1		
	Points plan courant faible	10		
	Points plan courant fort	24		
	Points schéma de principe	19		
	Total des points	53		