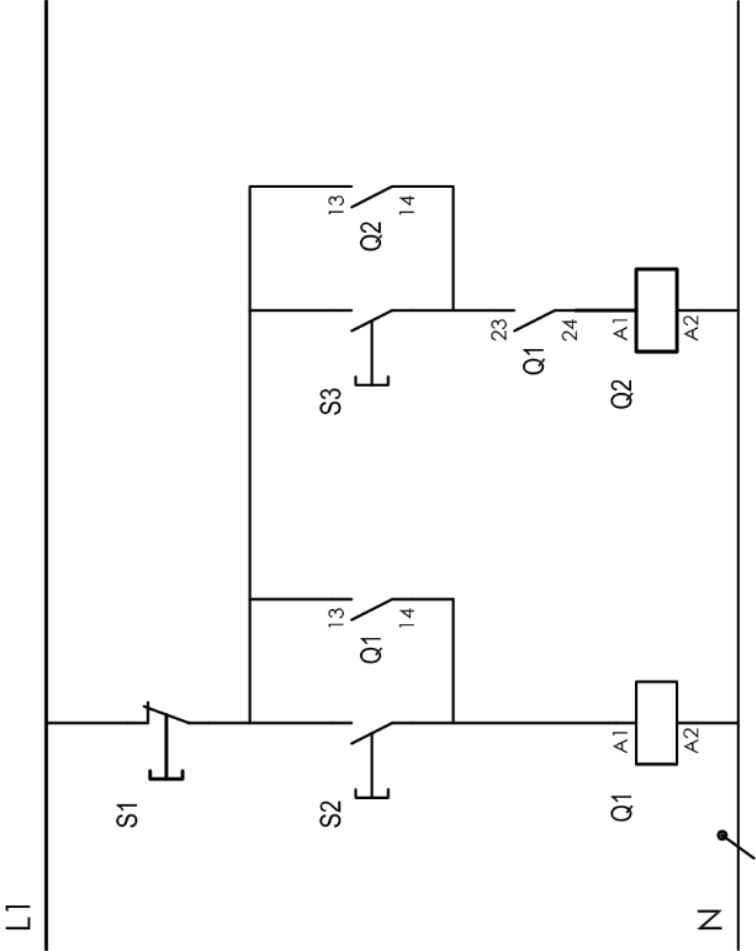


6. Analyse de la commande

Cochez si ces déclarations sont justes ou fausses.




Affirmations	Vrai	Faux
Le poussoir S3 permet de désactiver l'ensemble de la commande.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le contacteur Q2 peut être activé pour autant que Q1 le soit.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


Points
3

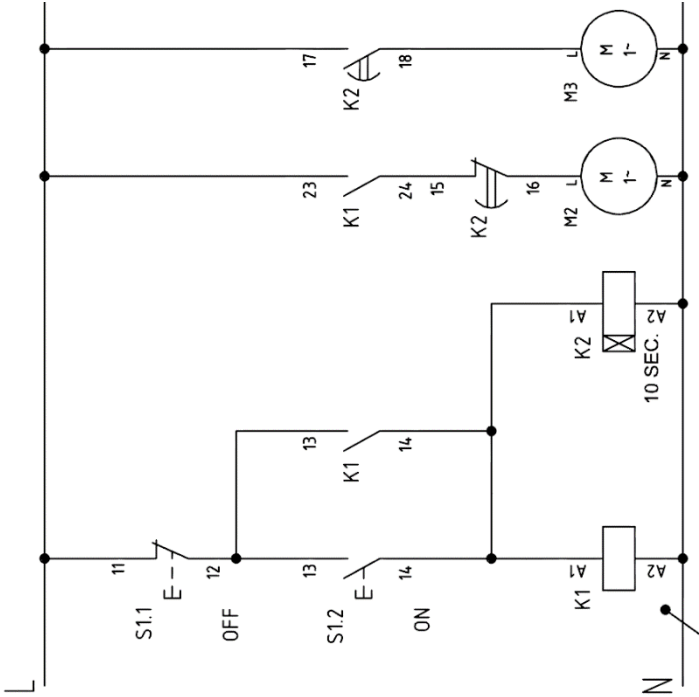4. Démarrage séquentiel du moteur

Complétez le diagramme fonctionnel avec les fonctions M2 et M3, en fonction du schéma.



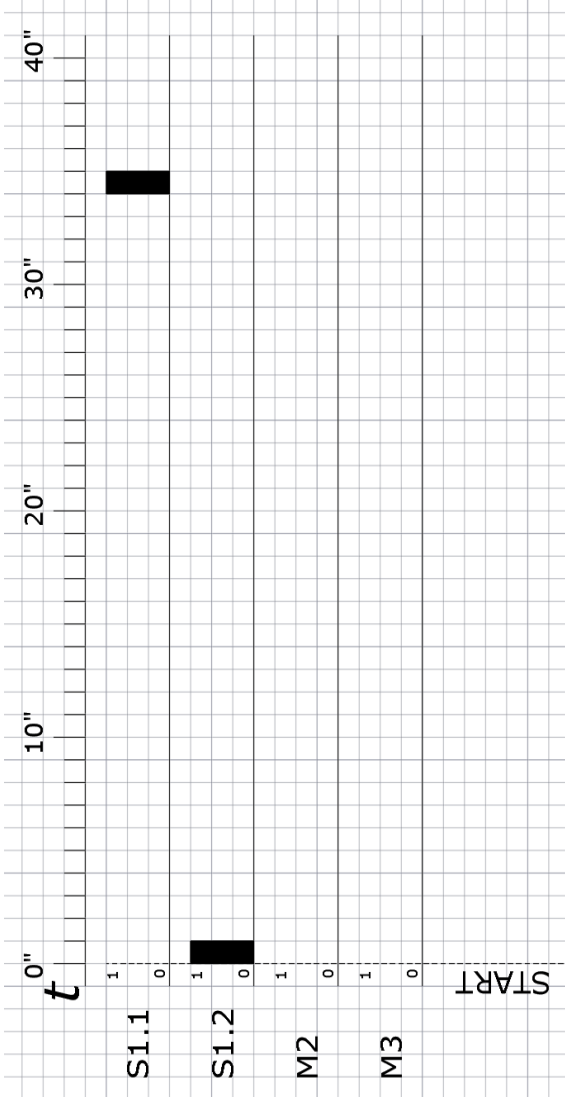Dans le diagramme fonctionnel, les indications de temps sont en secondes



Points
par
page:

6. Diagramme fonctionnel

Éclairage – Minuterie / Temporisation cage d’escalier.
Complétez le diagramme fonctionnel selon le schéma.

