Documentation technique, Schéma d'installation

PQ selon orfo 2015
Installatrice-électricienne EFZ
Installateur-électricien EFZ

# Dossier des expertes et experts

70	Minutes	7	Exercices	8	Pages	28	Points

#### Moyens auxiliaires autorisés:

- Matériel de dessin, règle et chablon
- Recommandation: dessinez au crayon à papier

#### Cotation – Les critères suivants permettent l'obtention de la totalité des points:

- La qualité du dessin est prise en compte.
- Le conducteur de neutre (N) et le conducteur de protection (PE) doivent être désignés de manière évidente.
- Toute erreur induite par une précédente erreur n'entraîne aucune déduction.
- Les solutions exactes qui diffèrent de la solution modèle doivent être prises en compte.

#### **Barème**

6	5,5	5	4,5	4	3,5	3	2,5	2	1,5	1
28,0-27,0	26,5-24,0	23,5-21,0	20,5-18,5	18,0-15,5	15,0-13,0	12,5-10,0	9,5-7,0	6,5-4,5	4,0-1,5	1,0-0,0

#### Délai d'attente:

Cette épreuve d'examen ne peut pas être utilisée librement comme exercice avant le 1er septembre 2020.

## Créé par:

Groupe de travail PQ de l'USIE pour la profession d'installatrice-électricienne CFC / installateur-électricien CFC

#### **Editeur:**

CSFO, département procédures de qualification, Berne

Les solutions ne sont pas données pour des raisons didactiques

(Décision de la commission des tâches d'examens du 09.09.2008)


### Mesures N° d'objectif d'évaluation 4.2.2a


Reliez correctement les instruments de mesure sur le schéma. Choisissez le réglage correct du sélecteur de plage de mesure, conformément à


l'exemple.

Les valeurs de mesure suivantes doivent être déterminées:

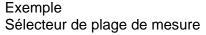
- Le courant électrique de la plaque de cuisson.
- La tension au niveau de la lampe E2.
- Le courant électrique totale des lampes E1 et E2.
- La tension aux bornes de sortie dans la distribution secondaire.




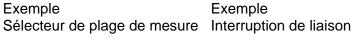

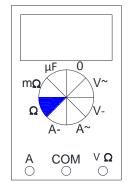



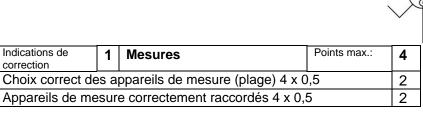

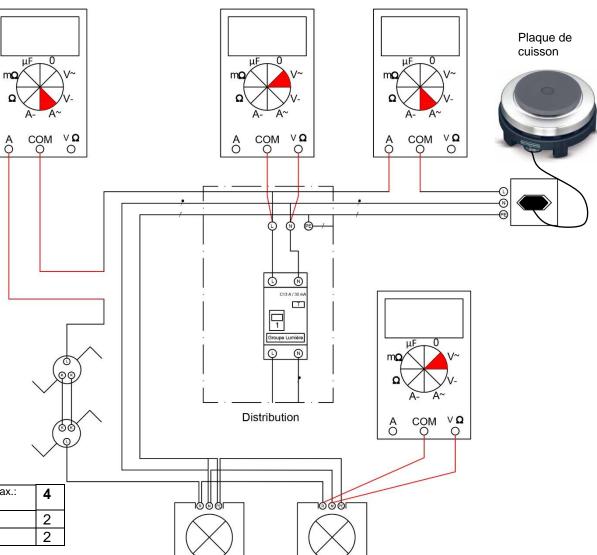

E2

E1

## 2. Éclairage garage à voiture N° d'objectif d'évaluation 4.2.3a

Désignez les conducteurs pour toutes les sections de ligne (p.ex. L, N, PE, etc.)

#### **Veillez aux points suivants:**

L'éclairage est constitué de deux groupes de lampes:

- = Éclairage dans la zone de l'escalier et dans la zone de l'ascenseur est commuté par le biais d'un PIR.
- B = Éclairage dans le garage à voiture est commandé via 4 PIR et 2 poussoirs

#### Désignation des conducteurs:


- L = conducteur de phase- N = conducteur de neutre


- PE = conducteur de protection

-L' = fil de la lampe

– S = fil du poussoir menant au PIR

– P = connexion PIR-Maître / PIR-Esclave

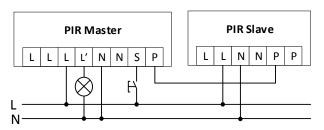


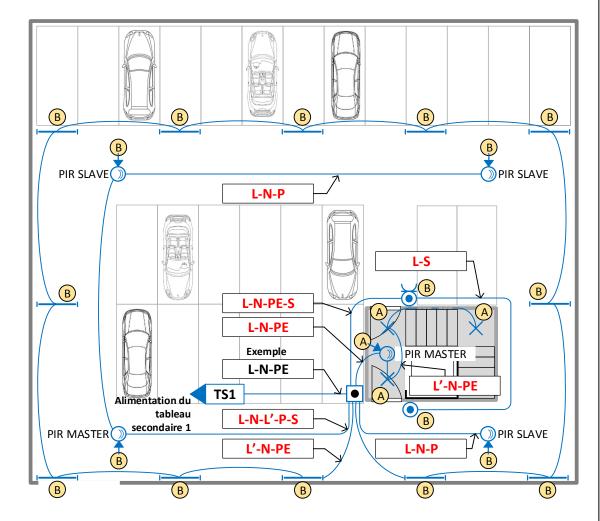


Indication correction		2	Éclairage garage à voiture	Points max.:	4
Conduc	Conducteurs corrects par section de ligne 0,5 points (8 x 0,5)				4
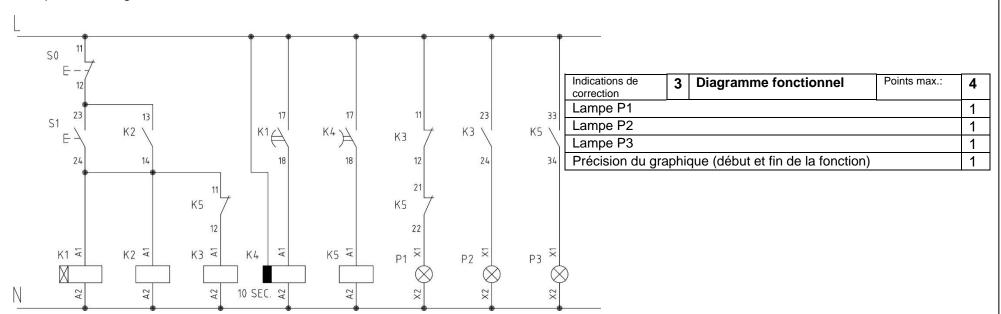
### 3. Diagramme fonctionnel N° d'objectif d'évaluation 4.2.5b

Complétez le diagramme fonctionnel selon le schéma.



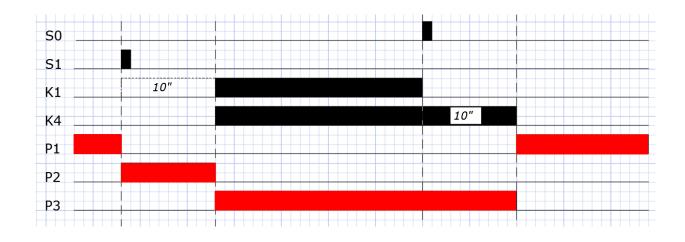

## 4. Commande de moteur N° d'objectif d'évaluation 4.2.1b

Dans une commande de moteur avec changement de sens de rotation, le contacteur défectueux (Q1) doit être remplacé comme indiqué sur la figure 1.

- Choisissez le contacteur de remplacement correct, selon l'illustration 2.
- Complétez dans le schéma des circuits, les nouveaux marquages des bornes de raccordement du contacteur de remplacement.


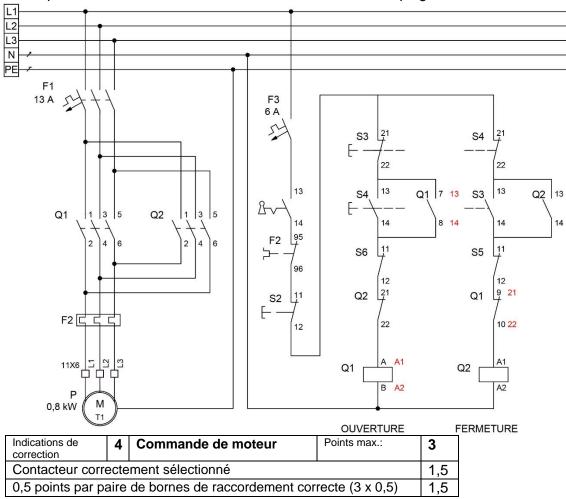


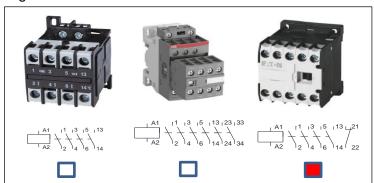

Figure 1:

Figure 2:



## 5. Commande des pompes Dispositif de remplissage des réservoirs N° d'objectif d'évaluation 4.2.2b

Le dispositif de remplissage des réservoirs est commuté par le biais d'un interrupteur à clé S50.

Le contact de niveau moyen S52 enclenche la pompe M40, le contact de niveau supérieur S51.1 éteint la pompe.

La pompe M40 peut aussi être éteinte et allumée directement par l'intermédiaire des poussoirs S51.3 et S51.2.

Quand le réservoir est rempli, la pompe s'éteint toujours via le contact de niveau supérieur S51.1.


Si le niveau est en-dessous du niveau le plus bas du contact de niveau S54, l'avertisseur P57 retentit et la lampe de signalistion P58 s'allume. Le contact de niveau S54 doit être câblé de manière à ce qu'il n'y ait pas de rupture de fil.


Indications de correction	Pts
Commande des pom	max.: <b>4</b>
S54 protégé contre la r	0,5
de fils	
Flotteur de l'alarme dé	0,5
P57 et P98	
Acquittement O.K.	1
Alerte MCR déclenche	0,5
Désignations des équip	0,5
et numéros des bornes	
contact O.K. (norme pl	
ancienne aussi O.K.)	
Qualité du dessin	1

L'avertisseur P57 peut être acquitté avec le poussoir S55.

Le déclenchement du relais de protection du moteur F40 entraîne le déclenchement de l'alarme au moyen de la lampe de signalisation P59.

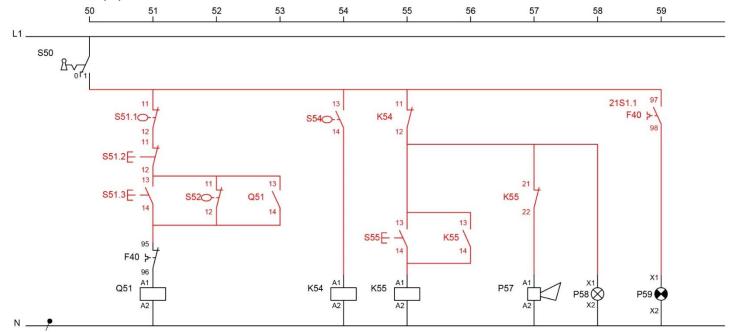Identifiez les équipements avec les numéros de circuits de courant et les contacts avec les numéros de contact.




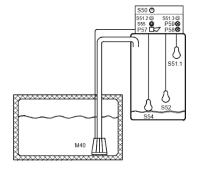

4
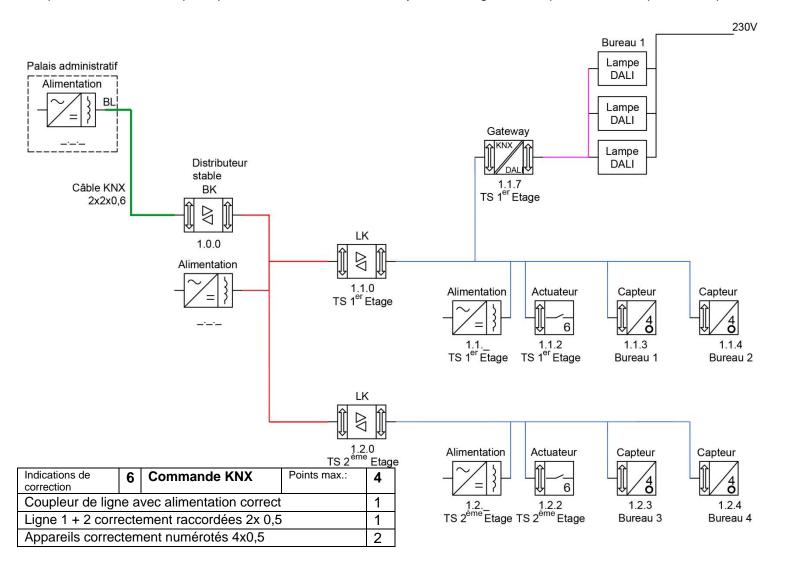
## 6. Commande KNX dans un bâtiment administratif N° d'objectif d'évaluation 4.2.1b

Complétez le schéma de principe de la commande KNX. Rajoutez les lignes manquantes et marquez les capteurs.



### Commande de portail SPS N° d'objectif d'évaluation 4.2.2b

La commande existante est défectueuse et doit désormais être réalisée par l'intermédiaire d'une commande miniaturisée. La tension de service et de commande est toujours 230 V.

#### Légende:

F11.2: Relais thermique

S1.1: Poussoir OFF

S1.2: Interrupteur à clé pour ouverture des portes

S1.3: Poussoir fermer

F1: Barrière lumineuse

portail fermé


portail ouvert


S1.4: Interrupteur de fin de course S3: Interrupteur de fin de course Q1: Contacteur fermer le portail Q3: Contacteur ouvrir le portail

S1.3

F1

#### Commande existante défectueuse

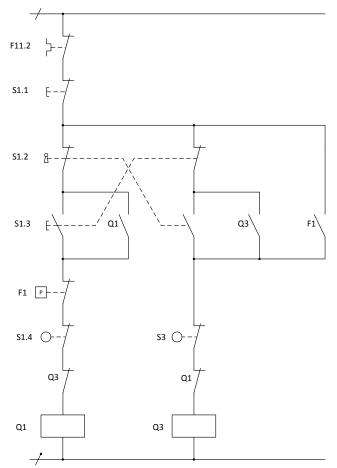

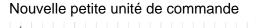


S1.2

Q3

S1.1

F11.2

Q1

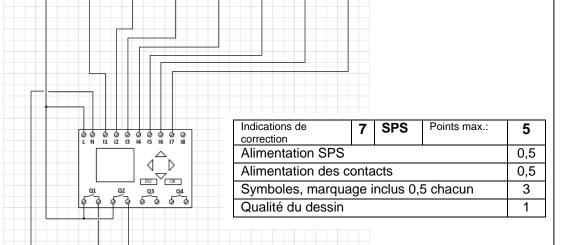

S1.4

**Points** par page:

IE Pos 4 DT Schéma installation exp PQ19