

Série 2016

Procédures de qualification
Installatrice-électricienne CFC
Installateur-électricien CFC

Connaissances professionnelles écrites
Pos. 4.2 Technique des systèmes électriques

Dossier des expertes et experts

Temps: 70 minutes

Auxiliaires: Règle, équerre, chablon, calculatrice de poche sans transmission de données et recueil de formules sans exemple de calcul.

Cotation:

- Le nombre de points maximum est donné pour chaque exercice.
- Pour obtenir le maximum de points, les formules et les calculs doivent figurer dans la solution ainsi que les résultats avec leur unité soulignés deux fois.
- Le cheminement de la solution doit être clair et son contrôle doit être aisé.
- Si dans un exercice on demande plusieurs réponses, vous êtes tenu de répondre à chacune d'elles. Les réponses sont évaluées dans l'ordre où elles sont données. Les réponses données en plus ne sont pas évaluées.
- S'il manque de la place, la solution peut être écrite au dos de la feuille et vous devez le mentionner sur l'exercice.

Barème: **Nombres de points maximum: 44,0**

42,0	-	44,0	Points = Note	6,0
37,5	-	41,5	Points = Note	5,5
33,0	-	37,0	Points = Note	5,0
29,0	-	32,5	Points = Note	4,5
24,5	-	28,5	Points = Note	4,0
20,0	-	24,0	Points = Note	3,5
15,5	-	19,5	Points = Note	3,0
11,0	-	15,0	Points = Note	2,5
7,0	-	10,5	Points = Note	2,0
2,5	-	6,5	Points = Note	1,5
0,0	-	2,0	Points = Note	1,0

Les solutions ne sont pas données
pour des raisons didactiques


(Décision de la commission des
tâches d'examens du 09.09.2008)

Délai d'attente: Cette épreuve d'examen ne peut pas être utilisée librement comme exercice avant le **1^{er} septembre 2017**.

Créé par: Groupe de travail EFA de l'USIE pour la profession
d'installatrice-électricienne CFC / installateur-électricien CFC
Editeur: CSFO, département procédures de qualification, Berne

Exercices		Nombre de points	
		maximal	obtenus
1.	<p>5.1.1</p> <p>En Suisse, le transport d'énergie électrique se fait par des réseaux triphasés.</p> <p>Nommez deux avantages du réseau triphasé par rapport au réseau monophasé.</p> <p>Avantage 1:</p> <p>Avantage 2:</p> <p>Solution:</p> <p>Avantage 1 Les consommateurs disposent de deux tensions (230 V entre phase et neutre, 400 V entre deux phases)</p> <p>Avantage 2 Le réseau triphasé permet de produire facilement un champ tournant. Ce dernier permet l'utilisation de moteur électrique de fabrication simple.</p>	2 <	


Exercices						Nombre de points		
						maximal	obtenus	
3.	5.1.7 Un voltmètre numérique, avec affichage LCD de 3½ digits, une classe de précision 0,5 et une imprécision d’affichage de ± 3 digits, indique une tension de 123 V. Quelles sont les valeurs maximales et minimales de la tension réelle? Solution: $\Delta U = 0,5 \% \text{ de } 123 \text{ V} = \underline{\pm 0,615 \text{ V}}$ $\Delta U = \pm 0,6 \text{ V} \pm (3 \cdot 0,1 \text{ V}) = \underline{\pm 0,9 \text{ V}}$ $U = 123 \text{ V} \pm 0,9 \text{ V} = \underline{\underline{\text{entre } 122,1 \text{ V et } 123,9 \text{ V}}}$					3		
4.	5.1.4 Cochez les bonnes réponses.					4		
	Événement		Dispositif à courant différentiel résiduel 30 mA (DDR)		Disjoncteur 13 A		1	
			Déclenchement		Déclenchement			
			Oui	Non	Oui	Non		
	Défaut à la terre entre L et PE		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	
	Défaut d’isolation du conducteur de phase L avec un courant de fuite de 80 mA vers le PE		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	
	Défaut d’isolation du conducteur de neutre N avec un courant de fuite de 10 mA vers le PE		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	
	Défaut d’isolation du conducteur de terre vers le boîtier d’un appareil ayant une double isolation.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	
	Solution:							
	Événement		Dispositif à courant différentiel résiduel 30 mA (DDR)		Disjoncteur 13 A			
			Déclenchement		Déclenchement			
			Oui	Non	Oui	Non		
	Défaut à la terre entre L et PE		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Défaut d’isolation du conducteur de phase L avec un courant de fuite de 80 mA vers le PE		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Défaut d’isolation du conducteur de neutre N avec un courant de fuite de 10 mA vers le PE		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Défaut d’isolation du conducteur de terre vers le boîtier d’un appareil ayant une double isolation.		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

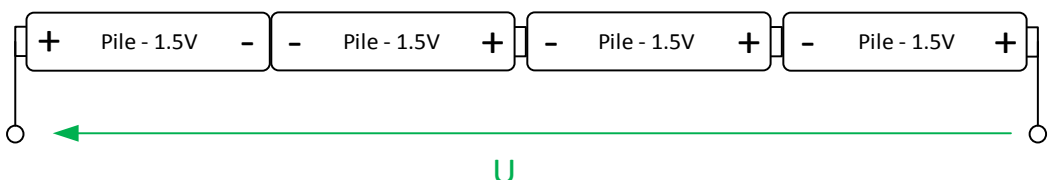Exercices		Nombre de points	
		maximal	obtenus
5.	<p>5.1.6</p> <p>Un transformateur monophasé consomme à vide un courant de 3 A sous 400 V. Sur le compteur placé avant le transformateur, on peut lire: 600 impulsions = 1 kWh.</p> <p>En 90 secondes, le compteur génère 3 impulsions.</p> <p>Calculez:</p> <p>a) la puissance active</p> <p>b) la puissance apparente</p> <p>c) le facteur de puissance</p> <p>Solution:</p> <p>a) $P = \frac{3600 \cdot n}{c \cdot t} = \frac{3600 \frac{s}{h} \cdot 3}{600 \frac{1}{kWh} \cdot 90 s} = \underline{\underline{0,2 kW}}$</p> <p>b) $S = U \cdot I = 400 V \cdot 3 A = \underline{\underline{1200 VA}}$</p> <p>c) $\cos\varphi = \frac{P}{S} = \frac{200 W}{1200 VA} = \underline{\underline{0,17}}$</p>	3	
6.	<p>5.1.9</p> <p>Que signifie l'abréviation CEM?</p> <p>Solution:</p> <p>Compatibilité électromagnétique</p>	1	
7.	<p>5.2.6</p> <p>Quelle est la valeur de tension totale U?</p>  <p>Solution:</p> <p>3 V</p>	1	

Exercices		Nombre de points																
		maximal	obtenus															
8.	5.2.4;5.2.5 La vitesse de rotation d'un moteur triphasé à cage d'écureuil peut être modifiée de différentes manières. Pour chacune des affirmations suivantes, cochez afin d'indiquer si elle est juste ou fausse.	2																
	<table><tr><td>Affirmations</td><td>juste</td><td>Faux</td></tr><tr><td>Modification de la tension</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Modification de la fréquence</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Modification du nombre de paires de pôles</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Commutation étoile - triangle</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	Affirmations	juste	Faux	Modification de la tension	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Modification de la fréquence	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Modification du nombre de paires de pôles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Commutation étoile - triangle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,5	
	Affirmations	juste	Faux															
	Modification de la tension	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
	Modification de la fréquence	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
	Modification du nombre de paires de pôles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
	Commutation étoile - triangle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
			0,5															
			0,5															
			0,5															
Solution:																		
<table><tr><td>Affirmations</td><td>juste</td><td>faux</td></tr><tr><td>Modification de la tension</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Modification de la fréquence</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Modification du nombre de paires de pôles</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Commutation étoile - triangle</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr></table>	Affirmations	juste	faux	Modification de la tension	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Modification de la fréquence	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Modification du nombre de paires de pôles	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Commutation étoile - triangle	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Affirmations	juste	faux																
Modification de la tension	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																
Modification de la fréquence	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																
Modification du nombre de paires de pôles	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																
Commutation étoile - triangle	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																
9.	5.3.3 Deux condensateurs ayant des capacités de 8 µF et 47 µF sont couplés en série. La fréquence est de 50 Hz.	2																
	Calculez:																	
	a) la capacité totale du circuit	1																
	b) la réactance de capacité totale de ce circuit	1																
	Solution:																	
a) $C = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}} = \frac{1}{\frac{1}{8\text{ }\mu\text{F}} + \frac{1}{47\text{ }\mu\text{F}}} = \underline{\underline{6,84\text{ }\mu\text{F}}}$																		
b) $X_c = \frac{1}{2\pi \cdot f \cdot C} = \frac{1}{2\pi \cdot 50\text{ Hz} \cdot 6,84 \cdot 10^{-6}\text{ F}} = \underline{\underline{465,4\text{ }\Omega}}$																		

Exercices		Nombre de points	
		maximal	obtenus
10.	<p>5.3.3</p> <p>Une résistance de $100\ \Omega$ est raccordée à une tension alternative de $230\text{ V} / 50\text{ Hz}$.</p> <p>Que vaut:</p> <p>a) la valeur de la tension efficace?</p> <p>b) la valeur de la tension de crête?</p> <p>c) la valeur du courant efficace?</p> <p>d) la valeur du courant de crête?</p> <p>e) la durée d'une période?</p> <p>f) la pulsation (vitesse angulaire)?</p> <p>Solution:</p> <p>a) $U = \underline{\underline{230\text{ V}}}$</p> <p>b) $\hat{u} = \sqrt{2} \cdot U = \sqrt{2} \cdot 230\text{ V} = \underline{\underline{325\text{ V}}}$</p> <p>c) $I = \frac{U}{R} = \frac{230\text{ V}}{100\ \Omega} = \underline{\underline{2,3\text{ A}}}$</p> <p>d) $\hat{i} = \sqrt{2} \cdot I = \sqrt{2} \cdot 2,3\text{ A} = \underline{\underline{3,25\text{ A}}}$</p> <p>e) $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50\text{ Hz}} = \underline{\underline{0,02\text{ s} = 20\text{ ms}}}$</p> <p>f) $\omega = 2\pi \cdot f = 6,28 \cdot 50 \frac{1}{\text{s}} = \underline{\underline{314 \frac{1}{\text{s}}}}$</p>	3	
		0,5	
		0,5	
		0,5	
		0,5	
		0,5	
		0,5	


Exercices		Nombre de points	
		maximal	obtenus
11.	<p>5.3.3</p> <p>Un moteur monophasé d'une puissance nominale de 370 W, consomme à charge nominale un courant de 3,75 A. La tension du réseau est de 228 V et le rendement du moteur 71 %.</p> <p>Calculez:</p> <p>a) la puissance électrique absorbée</p> <p>b) la puissance apparente</p> <p>c) le facteur de puissance</p> <p>d) la puissance réactive</p> <p>Solution:</p> <p>a) $P_{\text{abs.}} = \frac{P_{\text{utile}}}{\eta} = \frac{370 \text{ W}}{0,71} = \underline{\underline{521 \text{ W}}}$</p> <p>b) $S = U \cdot I = 228 \text{ V} \cdot 3,75 \text{ A} = \underline{\underline{855 \text{ VA}}}$</p> <p>c) $\cos \varphi = \frac{P_{\text{abs.}}}{S} = \frac{521 \text{ W}}{855 \text{ VA}} = \underline{\underline{0,61}}$</p> <p>d) $Q = \sqrt{(S)^2 - (P_{\text{abs.}})^2} = \sqrt{(855 \text{ VA})^2 - (521 \text{ W})^2} = \underline{\underline{677,5 \text{ var}}}$</p> <p>ou</p> <p>$Q = S \cdot \sin \varphi = 855 \text{ VA} \cdot 0,79 = \underline{\underline{677,5 \text{ var}}}$</p> <p>ou</p> <p>$Q = P_{\text{abs.}} \cdot \tan \varphi = 521 \text{ W} \cdot 1,299 = \underline{\underline{676,8 \text{ var}}}$</p>	4	
		1	
		1	
		1	
		1	

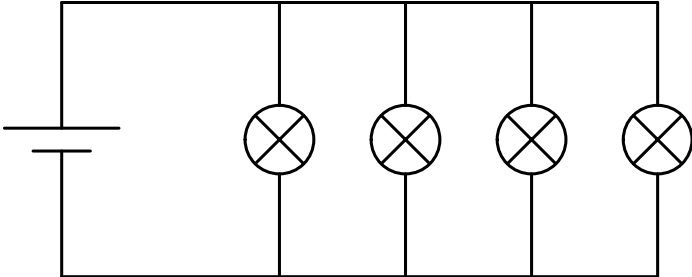Exercices		Nombre de points																															
		maximal	obtenus																														
12.	<div>5.2.6</div> <div>Quatre lampes à incandescence sont raccordées à une source de tension. La source de tension dispose de quatre heures d'énergie pour ces quatre lampes. Maintenant deux lampes sont défectueuses. Pour chacune des affirmations suivantes, cochez afin d'indiquer si elle est juste ou fausse. (La résistance interne de la source de tension et la résistance de la ligne peuvent être négligées.)</div> <div><div></div><div><div>Traduction française défailante !</div><div>Il faut demander une reformulation par l'IA pour comprendre</div></div></div> <div><table><tr><th>Affirmations</th><th>juste</th><th>faux</th></tr><tr><td>Si seulement deux lampes sont allumées, elles brillent avec deux fois plus d'intensité et s'éteignent après un temps plus court.</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Si seulement deux lampes sont allumées, elles brillent avec deux fois moins d'intensité.</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Si seulement deux lampes sont allumées, elles brillent durant 8 heures.</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>La lampe qui est plus proche de la batterie brille plus que la 2^{ème} ampoule.</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table><div>Solution:</div><table><tr><th>Affirmations</th><th>juste</th><th>faux</th></tr><tr><td>Si seulement deux lampes sont allumées, elles brillent avec deux fois plus d'intensité et s'éteignent après un temps plus court.</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Si seulement deux lampes sont allumées, elles brillent avec deux fois moins d'intensité.</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Si seulement deux lampes sont allumées, elles brillent durant 8 heures.</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>La lampe qui est plus proche de la batterie brille plus que la 2^{ème} ampoule.</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr></table></div>	Affirmations	juste	faux	Si seulement deux lampes sont allumées, elles brillent avec deux fois plus d'intensité et s'éteignent après un temps plus court.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si seulement deux lampes sont allumées, elles brillent avec deux fois moins d'intensité.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si seulement deux lampes sont allumées, elles brillent durant 8 heures.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	La lampe qui est plus proche de la batterie brille plus que la 2 ^{ème} ampoule.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Affirmations	juste	faux	Si seulement deux lampes sont allumées, elles brillent avec deux fois plus d'intensité et s'éteignent après un temps plus court.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Si seulement deux lampes sont allumées, elles brillent avec deux fois moins d'intensité.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Si seulement deux lampes sont allumées, elles brillent durant 8 heures.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	La lampe qui est plus proche de la batterie brille plus que la 2 ^{ème} ampoule.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	
Affirmations	juste	faux																															
Si seulement deux lampes sont allumées, elles brillent avec deux fois plus d'intensité et s'éteignent après un temps plus court.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																															
Si seulement deux lampes sont allumées, elles brillent avec deux fois moins d'intensité.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																															
Si seulement deux lampes sont allumées, elles brillent durant 8 heures.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																															
La lampe qui est plus proche de la batterie brille plus que la 2 ^{ème} ampoule.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																															
Affirmations	juste	faux																															
Si seulement deux lampes sont allumées, elles brillent avec deux fois plus d'intensité et s'éteignent après un temps plus court.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																															
Si seulement deux lampes sont allumées, elles brillent avec deux fois moins d'intensité.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																															
Si seulement deux lampes sont allumées, elles brillent durant 8 heures.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																															
La lampe qui est plus proche de la batterie brille plus que la 2 ^{ème} ampoule.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																															
		0,5																															
		0,5																															
		0,5																															
		0,5																															

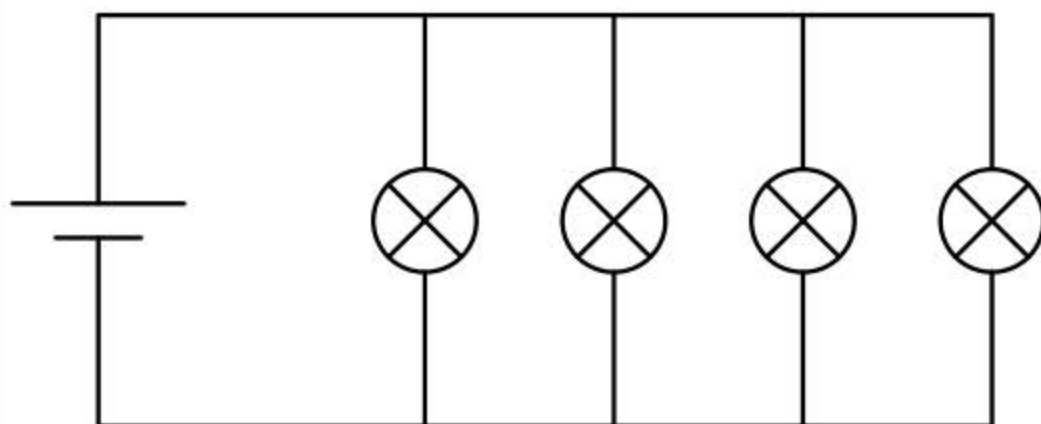12. Quatre lampes à incandescence sont raccordées à une source de tension. La source de tension dispose de quatre heures d'énergie pour ces quatre lampes. Maintenant deux lampes sont défectueuses. Pour chacune des affirmations suivantes, cochez afin d'indiquer si elle est juste ou fausse.
(La résistance interne de la source de tension et la résistance de la ligne peuvent être négligées.)

Ne lisez pas les propositions, car elles sont mal formulées.


Il faut savoir calculer $W = Pt [J]$ et P en fonction de R . $P = R \cdot I^2 [W]$






Affirmations	juste	faux
Si seulement deux lampes sont allumées, elles brillent avec deux fois plus d'intensité et s'éteignent après un temps plus court.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Si seulement deux lampes sont allumées, elles brillent avec deux fois moins d'intensité.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Si seulement deux lampes sont allumées, elles brillent durant 8 heures.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La lampe qui est plus proche de la batterie brille plus que la 2 ^{ème} ampoule.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Solution:

Affirmations	juste	faux
Si seulement deux lampes sont allumées, elles brillent avec deux fois plus d'intensité et s'éteignent après un temps plus court.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Si seulement deux lampes sont allumées, elles brillent avec deux fois moins d'intensité.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Si seulement deux lampes sont allumées, elles brillent durant 8 heures.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La lampe qui est plus proche de la batterie brille plus que la 2^{ème} ampoule.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

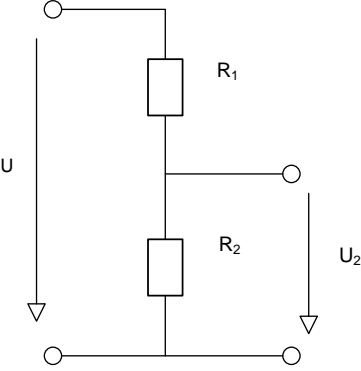Exercices		Nombre de points	
		maximal	obtenus
13.	<p>5.3.3</p> <p>Une tension $U = 24 \text{ V}$ est soumise à un diviseur de tension à vide. Aux bornes de la résistance $R_2 = 14 \text{ k}\Omega$ on mesure une tension U_2 de 7 V.</p> <p>Calculez:</p> <p>a) le courant I</p> <p>b) la résistance R_1</p>  <p>Solution:</p> <p>a) $I = \frac{U_2}{R_2} = \frac{7 \text{ V}}{14 \text{ k}\Omega} = \underline{\underline{0,5 \text{ mA}}}$</p> <p>b) $R_1 = \frac{U_1}{I} = \frac{17 \text{ V}}{0,5 \text{ mA}} = \underline{\underline{34 \text{ k}\Omega}}$</p> <p>$U_1 = U - U_2 = 24 \text{ V} - 7 \text{ V} = \underline{\underline{17 \text{ V}}}$</p>	2	
14.	<p>5.5.2</p> <p>Nommez quatre éléments différents rencontrés dans un système KNX.</p> <p>Solution:</p> <p>Alimentation</p> <p>Bus</p> <p>Capteur</p> <p>Actionneur</p> <p>Participants</p> <p>Répéteurs</p> <p>Dorsale</p> <p>Coupleur de ligne ou de zone</p> <p>(0,5 point par réponse juste)</p>	2	

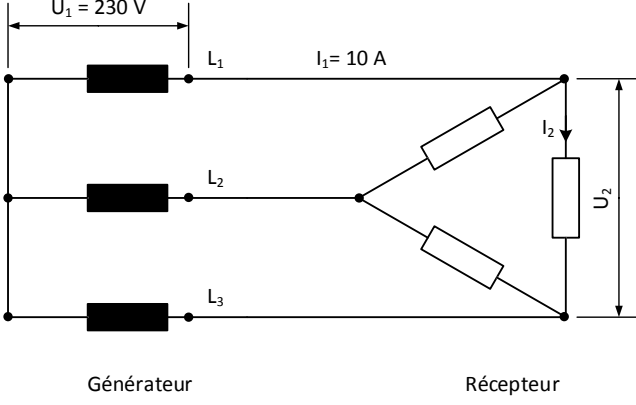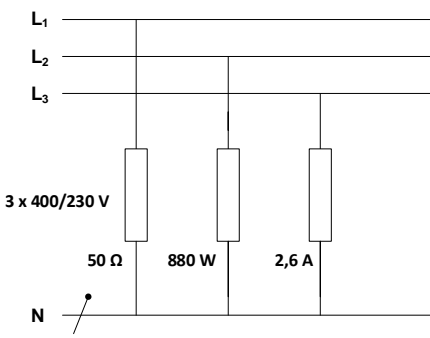
Exercices		Nombre de points	
		maximal	obtenus
15.	<p>5.3.4</p> <p>Calculez:</p> <p>a) le courant I_2</p> <p>b) la tension U_2</p> <p>c) la puissance totale P_{tot} (Charge symétrique)</p>  <p>Générateur Récepteur</p> <p>Solution:</p> <p>a) $I_2 = \frac{I_1}{\sqrt{3}} = \frac{10 \text{ A}}{\sqrt{3}} = \underline{\underline{5,78 \text{ A}}}$</p> <p>b) $U_2 = \sqrt{3} \cdot U_1 = \sqrt{3} \cdot 230 \text{ V} = \underline{\underline{398,4 \text{ V}}} \quad (400 \text{ V aussi OK})$</p> <p>c) $P = U_2 \cdot I_1 \cdot \sqrt{3} = 398,4 \text{ V} \cdot 10 \text{ A} \cdot \sqrt{3} = \underline{\underline{6900 \text{ W}}}$</p>	3	
16.	<p>5.3.4</p> <p>a) Calculez les courants dans les conducteurs de phase L_1, L_2.</p>  <p>Solution:</p> <p>Courant dans le conducteur de phase L_1: $I_1 = \frac{U}{R} = \frac{230 \text{ V}}{50 \Omega} = \underline{\underline{4,6 \text{ A}}}$</p> <p>Courant dans le conducteur de phase L_2: $I_2 = \frac{P}{U} = \frac{880 \text{ W}}{230 \text{ V}} = \underline{\underline{3,8 \text{ A}}}$</p>	2	

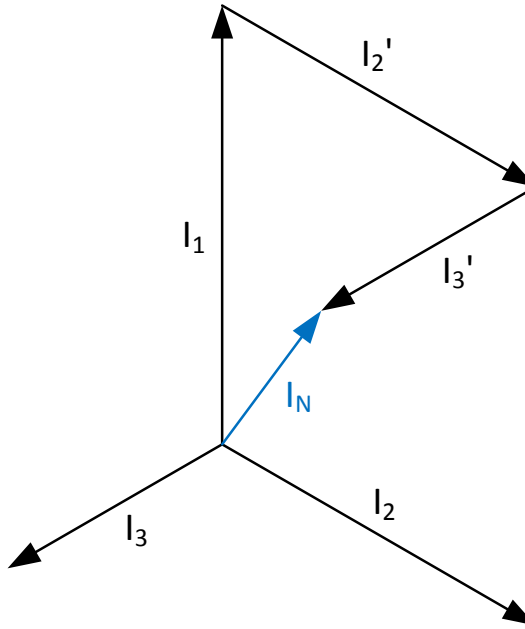Exercices		Nombre de points	
		maximal	obtenus
16.	<p>b) Déterminez graphiquement le courant dans le conducteur de neutre</p> <p>1 A = 10 mm</p> <p>Solution:</p>  <p>$I_N = 1,8 \text{ A}$ (Les réponses correctes vont de 1,6 A à 2 A)</p> <p>Echelle et angle corrects pour chaque vecteur, mais mauvaise addition vectorielle 1 point.</p>	2	
		1	
		1	

Exercices

Nombre de points	
maximal	obtenus

17. 5.4.1;5.4.2;5.4.3;5.4.4
Complétez la table de vérité.

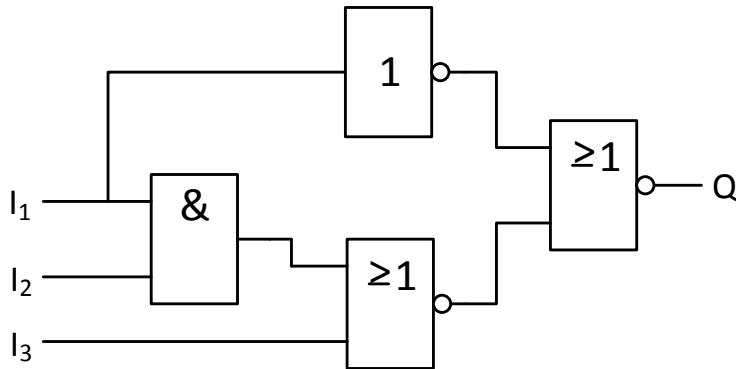2

I_1	I_2	I_3	Q
0	0	1	
0	1	0	
1	1	0	
1	1	1	

0,5
0,5
0,5
0,5

Solution:

I_1	I_2	I_3	Q
0	0	1	0
0	1	0	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Exercices		Nombre de points																															
		maximal	obtenus																														
18.	<div>5.3.6</div> <div>On effectue dans une boîte de jonction, à l'aide d'une pince ampèremétrique, les mesures A, B et C.</div> <div>Pour chacune des affirmations suivantes, cochez afin d'indiquer si elle est juste ou fausse.</div> <div><div><div><div><div></div><div>Connecteur</div></div><div><div></div><div>L₁</div></div><div><div></div><div>A</div></div><div><div></div><div>B</div></div><div><div></div><div>C</div></div><div><div></div><div>Vers des récepteurs ohmiques</div></div></div><div><div>Remarque :</div><div>On ne sait rien des récepteurs ohmiques.</div><div>Triangle, étoile, monophasé, résistances identiques ???</div><div>Il est donc impossible de répondre correctement</div></div></div><table><tr><th>Affirmations</th><th>juste</th><th>fausse</th></tr><tr><td>Le courant mesuré par C est plus grand que le courant mesuré par A</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>A mesure le courant total</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Le courant mesuré par B est plus grand que le courant mesuré par A</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Le courant mesuré par C moins le courant mesuré par A est égale à 0</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table><div>Solution:</div><table><tr><th>Affirmations</th><th>juste</th><th>faux</th></tr><tr><td>Le courant mesuré par C est plus grand que le courant mesuré par A</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>A mesure le courant total</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Le courant mesuré par B est plus grand que le courant mesuré par A</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Le courant mesuré par C moins le courant mesuré par A est égale à 0</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table></div>	Affirmations	juste	fausse	Le courant mesuré par C est plus grand que le courant mesuré par A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A mesure le courant total	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le courant mesuré par B est plus grand que le courant mesuré par A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le courant mesuré par C moins le courant mesuré par A est égale à 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Affirmations	juste	faux	Le courant mesuré par C est plus grand que le courant mesuré par A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	A mesure le courant total	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le courant mesuré par B est plus grand que le courant mesuré par A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le courant mesuré par C moins le courant mesuré par A est égale à 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	
Affirmations	juste	fausse																															
Le courant mesuré par C est plus grand que le courant mesuré par A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																															
A mesure le courant total	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																															
Le courant mesuré par B est plus grand que le courant mesuré par A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																															
Le courant mesuré par C moins le courant mesuré par A est égale à 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																															
Affirmations	juste	faux																															
Le courant mesuré par C est plus grand que le courant mesuré par A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																															
A mesure le courant total	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																															
Le courant mesuré par B est plus grand que le courant mesuré par A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																															
Le courant mesuré par C moins le courant mesuré par A est égale à 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																															