Dossier des expertes et experts

| 80 | Minutes | 3 | Exercices | 7 et 3 A3 | Pages | 56 | Points |
|----|---------|---|-----------|-----------|-------|----|--------|
|----|---------|---|-----------|-----------|-------|----|--------|

Moyens auxiliaires autorisés:

Matériel de dessin

Plan d'installation

- NIBT 2020 ou NIBT 2020 COMPACT
- Actuelle OIBT et prescriptions des distributeurs d'électricité (PDIE)

Exécutez de préférence les tâches dans l'ordre.

Veillez aux points suivants:

- La qualité du dessin est évaluée (propreté et lisibilité).
- Le schéma de principe, les plans d'installations de courant fort et de courant faible sont à résoudre sur des feuilles A3.

Cotation – Les critères suivants permettent l'obtention de la totalité des points:

Installation courant fort
Schéma de principe
Installation courant faible
Total max. 31 points points
max. 12 points
points

rotal max. or point

Barème

| 6 | 5,5 | 5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|---------|
| 56,0-53,5 | 53,0-48,0 | 47,5-42,0 | 41,5-36,5 | 36,0-31,0 | 30,5-25,5 | 25,0-20,0 | 19,5-14,0 | 13,5-8,5 | 8,0-3,0 | 2,5-0,0 |

Expertes / Experts

Points selon la liste d'évaluation:

| experte/expert 1 | experte/expert 2 | Points | Note |
|------------------|------------------|--------|------|
| | | | |

Délai d'attente:

Cette épreuve d'examen ne peut pas être utilisée librement comme exercice avant le 1^{er} septembre 2024.

Créé par:

Groupe de travail PQ de EIT.swiss pour la profession d'installatrice électricienne CFC / installateur électricien CFC

Éditeur:

CSFO, département procédures de qualification, Berne

Généralités:

Votre entreprise réalise la transformation complète d'un loft de 2 pièces dans un immeuble d'habitation existant.

À l'exception de la ligne d'amenée vers la distribution secondaire, aucune installation ne peut être reprise en l'état.

La structure du sol reste la même. Le plafond est baissé de 8 cm. L'ensemble des murs intérieurs et extérieurs sont crépis après les travaux de rénovation.

1. Description du travail installations à courant fort (voir plan A3 page 1)

Tous les appareils sont reportés dans le plan, à l'exception des appareils dans la cuisine.

Votre tâche:

- Dessinez le plan d'implantation des appareils dans la cuisine, conformément au plan d'installation du cuisiniste.
- Tracez le plan d'installation à courant fort.
- Déterminez quel spot à encastrer vous souhaiter utiliser (à choisir à la en page 7).

Veillez aux points suivants:

- Les passages de câbles ne sont possibles que par le plafond et les murs.
- 3 groupes de luminaires sont prévus.
- Seules les installations qui le nécessitent doivent être protégées par un DDR.
- Les dimensions des tubes et les sections des conducteurs sont à préciser pour toutes les lignes, sachant que sans indication, les tubes sont de type M20 et les conducteurs de 1,5 mm².
- Le nombre de fils de toutes les lignes est à indiquer.
- Pas de tirage de conducteur pour les raccordements de réserve.
- 8 tubes max. par boîte de dérivation.
- Au maximum 3 appareils (interrupteurs / prises) seront raccordés à la suite.

Couleurs des conduites:

Force / chaleur: rouge Éclairage / stores: bleu

Légende pour le plan courant fort (appareils):

SS: Sèche-serviettes 230 V / 1.8 kW RCS: Répartiteur chauffage au sol 230 V

Appareils de cuisine selon plan d'installation du cuisiniste (voir plan page 5)

2. Description du travail schéma de principe (voir Schéma de principe A3 page 2)

Tracez et annotez le schéma de principe en vous référant au plan d'installation à courant fort.

Les points suivants doivent y figurer:

- Type, dimension, courant de déclenchement assigné des dispositifs de protection contre les surintensités ainsi que les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel (DDR).
- Le nombre et la section des conducteurs de départ
- La dénomination des groupes de départ
- La puissance des consommateurs, supérieure à 1 kW
- Télérupteur

3. Description du travail installations à courant faible et multimédias (voir plan A3 page 3)

Votre tâche:

- Dessinez les prises MM sur le plan courant faible et multimédias en tenant compte des souhaits des clients qui figurent ci-dessous. Coordonner les prises MM en fonction des prises 230 V.
- Établissez les raccordements pour le câblage MM et l'interphone vidéo.

Souhaits des clients:

Chambre:

1 boîtier multimédia 2 x RJ45 avec 8 contacts (MM 1 / 2)

Loft:

- 1 boîtier multimédia 2 x RJ45 avec 8 contacts (MM 3 / 4)
- 1 boîtier multimédia 2 x RJ45 avec 8 contacts (MM 5 / 6)
- 1 boîtier multimédia 2 x RJ45 avec 8 contacts (MM 7 / 8)

Balcon:

1 boîtier multimédia 1 x RJ45 avec 8 contacts (MM 9)


Veillez aux points suivants:

- Les passages de câbles ne sont possibles que par le plafond et les murs.
- L'installation multimédia est à concevoir en étoile avec des tubes de dimensions M25 (type de câble: U/UTP cat. 6 / 4 x 2).
- La ligne d'amenée Swisscom jusqu'au répartiteur MM peut être raccordée à partir du boîtier de jonction existant « cage d'escalier » (type de câble: U72MP 1 × 2 × 0.5 mm).
- La ligne d'amenée jusqu'à l'interphone vidéo peut être raccordée à partir de l'interrupteur de la porte palière existant au niveau de la porte de l'appartement. Consultez à cet effet le schéma de principe de l'interphone figurant à la page 7.
- Les dimensions des tubes, types de câbles et numérotation MM sont à indiquer.


Couleurs des conduites:

Swisscom: vert Multimédia: vert Interphone: brun

Plan d'installation cuisine:

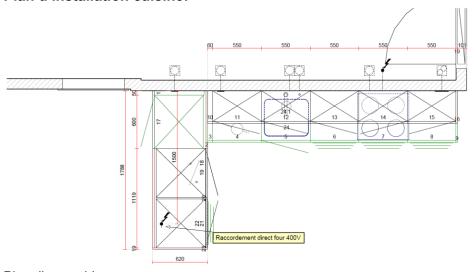

Plan d'ensemble

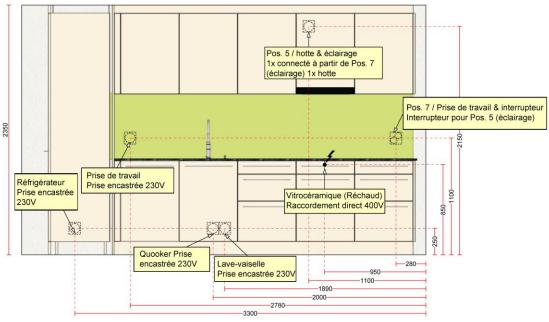

Vue 1



Vue 2

Appareils:


- Plan de cuisson vitrocéramique (Réchaud) 3 x 400 V / 7.8 kW
- Four 3 x 400 V / 5.4 kW
- Quooker (Robinet multifonctions) 230 V / 1.6 kW
- Lave-vaisselle (LV) 230 V / 2 kW

Symboles du plan d'installation:

| Légende/Symboles rouge: force/chaleur bleu: éclairage/stores verte: Swisscom/MM brun: interphone violet: CATV | | | | | | | |
|---|----------------------------|--|------------------------------------|------------------|-------------------------------|--|--|
| O^ | Interrupteur Sch 0 | .7 | Point de raccordement | Gr. II 1LN | Fusible 1LN | | |
| O ^L | Variateur Sch 0 | ⊕ ~~ | Thermostat d'ambiance | Gr. II 3LN | Fusible 3LN | | |
| | Variateur Sch 3 | ⊕ ⊃≒ | Sonde extérieure | 注_1LN | Disjoncteur 1LN | | |
| Q | Poussoir | RCS | Collecteur chauffage | | Disjoncteur 3LN | | |
| O [*] | Interrupteur stores | DS | Amenée DS (Distribution sec.) | FILS 1LN | FILS 1LN | | |
| 2* | Interrupteur stores double | DP | Amenée DP (Distribution princ.) | FILS 3LN | FILS 3LN | | |
| ⊕ | Détecteur mouvement | \langle | Ligne dans plafond | ₹\ | Interrupteur installation | | |
| Y | Prise T13 | / \ / | Ligne dans sol | NH00 3LN 25 A | Coupe-surintensité général | | |
| 2 | Prise 2xT13 | /~/ | Ligne murale | | Boîtier plombable | | |
| 3 ⁺ | Prise 3xT13 | | | NO KWh 3~ | Compteur énergie double tarif | | |
| 3 1 | 3xT13 / 1x commandée | | Distribution sec./princ. (DS/DP) | NKE | Récepteur télécommande (RSE) | | |
| 2 | 2xT13 / 1x commandée | ММ | Répartiteur multimédia (MM) | 4 | Télérupteur | | |
| 8 | Combinaison poussoir-T13 | | Boîtier multimédia / Prise inform. | 4 | Contacteur plombé | | |
| 8 | Combinaison Sch0-T13 | | | | | | |
| | | | Interphone vidéo intérieure | \leftarrow | Liaison equipotentielle | | |
| \times | Éclairage plafond | | Interphone vidéo extérieure | - 1 | Électrode de terre | | |
| \times | Éclairage mural | 4 | Gâche | | | | |
| | Éclairage miroir | 0 | Poussoir sonnerie | | | | |
| \otimes | Spot LED | <u>@</u> | Sonnerie (carillon) | | | | |
| <u> </u> | Luminaire linéaire LED | 0 | Transfo sonnerie | | | | |
| <u> </u> | Armoire de toilette | | | | | | |
| ∞ | Ventilateur | Symboles de la candidate / du candidat | | | | | |
| • | Boîtier dérivation plafond | | | | | | |
| • | Boîtier dérivation mur | | | | | | |
| M | Moteur / store | | | | | | |

| Nom: | Prénom: | N° de candidat: | Date: |
|------|---------|-----------------|-------|
| | | | |
| | | | |

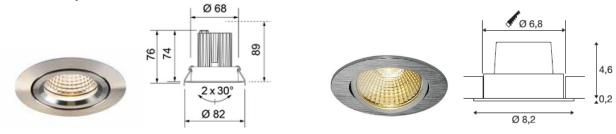Choix du spot à encastrer / veuillez cocher la case:



☐ Choix Spot 1

Schéma de principe de l'interphone:

