

Connaissances professionnelles écrites Série zéro
 Position 4
 Documentation technique, Schéma d'installation

Série zéro PQ selon orfo 2015
Installatrice-électricienne CFC
Installateur-électricien CFC

Nom:	Prénom:	N° de candidat:	Date:

70	Minutes	7	Exercices	9	Pages	30	Points
-----------	----------------	----------	------------------	----------	--------------	-----------	---------------

Moyens auxiliaires autorisés:

- Matériel de dessin, règle et chablon
- Recommandation: dessinez au crayon à papier

Cotation – Les critères suivants permettent l'obtention de la totalité des points:

- La qualité du dessin est prise en compte.
- Le conducteur de neutre (N) et le conducteur de protection (PE) doivent être désignés de manière évidente.

Nous vous souhaitons plein succès! ☺

Barème

6,0	5,5	5	4,5	4	3,5	3	2,5	2	1,5	1
30,0-28,5	28,0-25,5	25,0-22,5	22,0-19,5	19,0-16,5	16,0-13,5	13,0-10,5	10,0-7,5	7,0-4,5	4,0-1,5	1,0-0,0

Expertes / Experts

Page 2 3 4 5 6 7 8 9

Points:

Signature
experte/expert 1

Signature
experte/expert 2

Points

Note

Les solutions ne sont pas données
 pour des raisons didactiques

(Décision de la commission des
 tâches d'examens du 09.09.2008)

Délai d'attente:

Cette épreuve d'examen ne peut pas être utilisée librement comme exercice avant le 1^{er} septembre 2018.

Créé par:

Groupe de travail PQ de l'USIE pour la profession d'installatrice-électricienne CFC / installateur-électricien CFC

Editeur:

CSFO, département procédures de qualification, Berne


1. Appareils de mesure

Sur le schéma, reliez les multimètres avec les bornes de raccordement, de manière à pouvoir mesurer les valeurs suivantes:





- La consommation de courant du chauffage
- La tension aux bornes de la lampe 2
- La consommation de courant de l'installation
- La tension aux bornes du coffret de répartition

Veillez à:


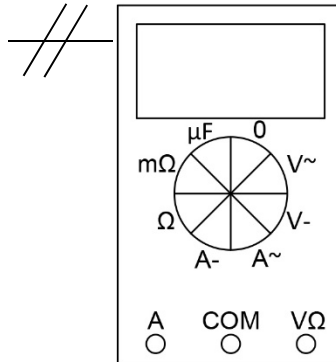
- Relier les connecteurs corrects des multimètres.
- Tracer la position du sélecteur de mode.
- Séparer le circuit aux points où cela est nécessaire.



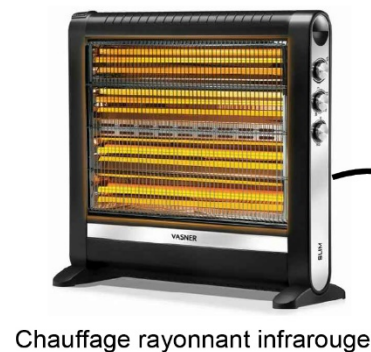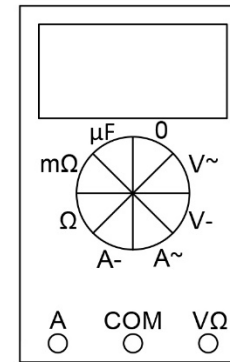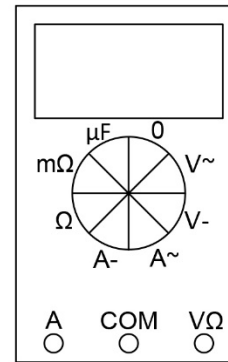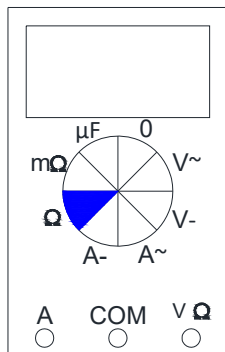Exemple:
Position du sélecteur de mesure.



Chauffage rayonnant infrarouge

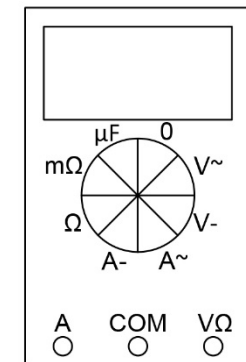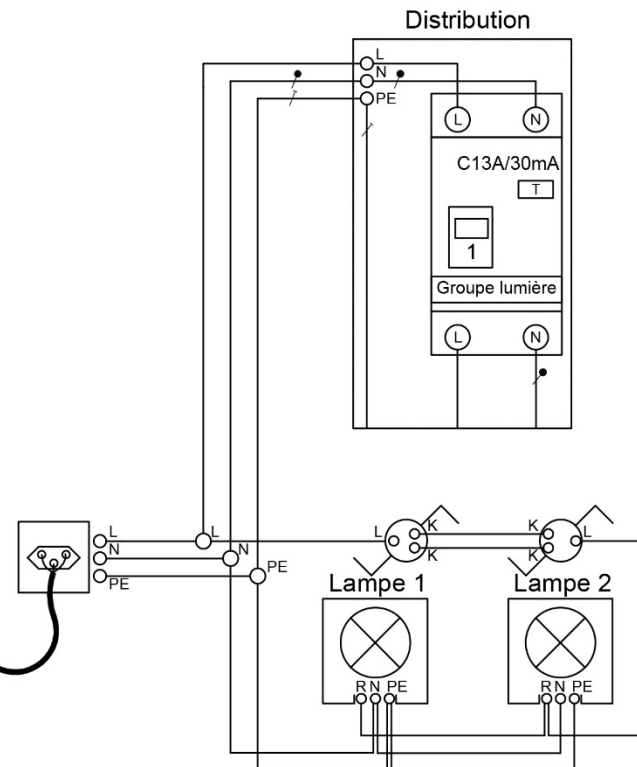

Points

4

Points
par
page:

2. Eclairage de la cage d'escalier

Indiquez pour chaque section de ligne de l'éclairage de la cage d'escalier:

- Le nombre de conducteurs
- La désignation du conducteur (p.ex. L, N, PE, etc.)



Veillez aux points suivants:

- Un éclairage de cage d'escalier existant est remplacé par un éclairage de cage d'escalier avec détecteur PIR.
- Les luminaires sont enclenchés à chaque étage par le PIR correspondant.

Tous les conducteurs (fils) de l'installation existante doivent être remplacés.

Légende:

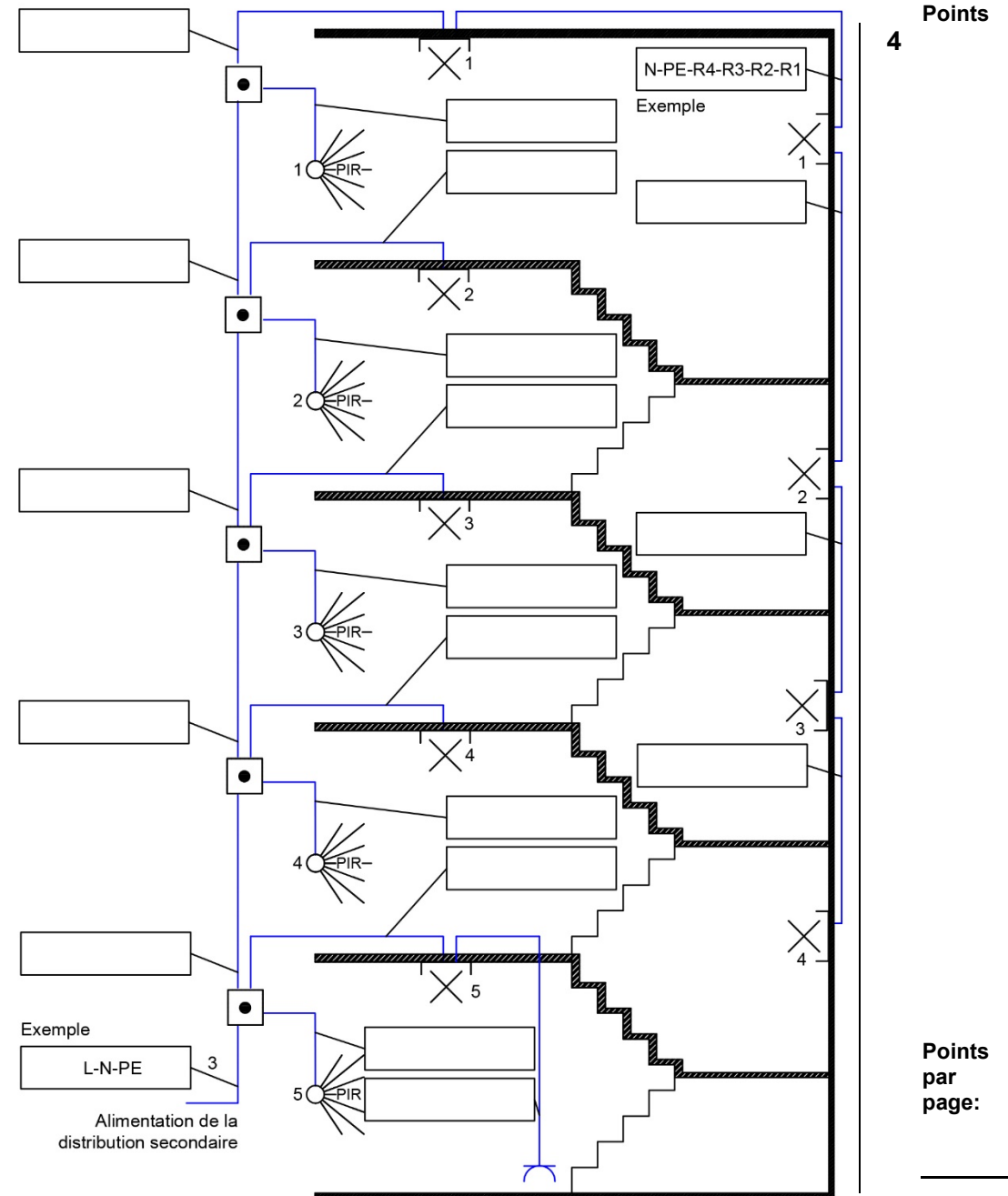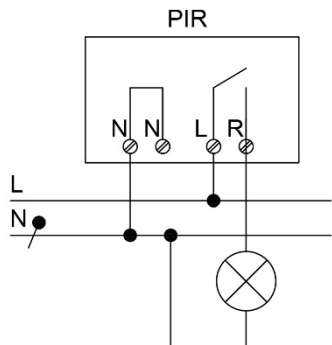- L = conducteur extérieur
- N = conducteur de neutre
- PE = conducteur de protection
- R1 du PIR vers la lampe 1
- R2 du PIR vers la lampe 2
- R3 du PIR vers la lampe 3
- R4 du PIR vers la lampe 4
- R5 du PIR vers la lampe 5




3. Dispositif de mesure (compteur)

Points
3

Complétez les abréviations suivantes avec les termes appropriés, conformément au schéma:

9F1		9X4	
9T1		9P4	
A_08		9X7	

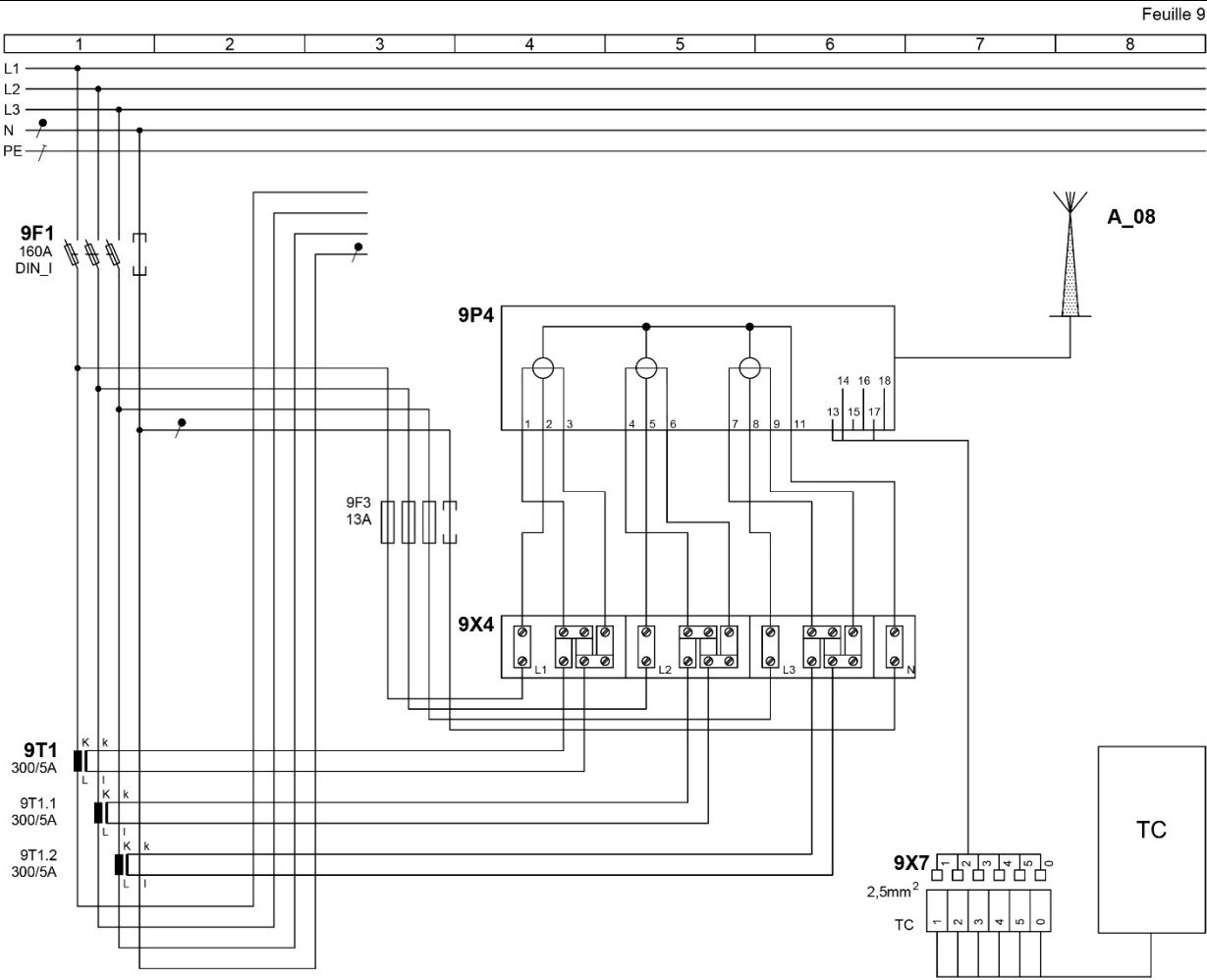

Points
par
page:

4. Commande du chauffage chambre de séchage

Points
3

Tracez les connexions manquantes dans le schéma de la commande de la chambre de séchage, en tenant compte des indications suivantes:

- 8S3 Interrupteur principal

- 8B3.1 Température ambiante thermostat de sécurité 50°C


- 8Q4 Contacteur moteur de ventilateur

- 8P6 Température ambiante, affichage des alarmes
- 8B3 Thermostat de régulation dans la chambre de séchage est réglé sur 43°C

- 8Q3 Contacteur radiateur

- 8P5 Voyant de fonctionnement (radiateur allumé)

Feuille 8

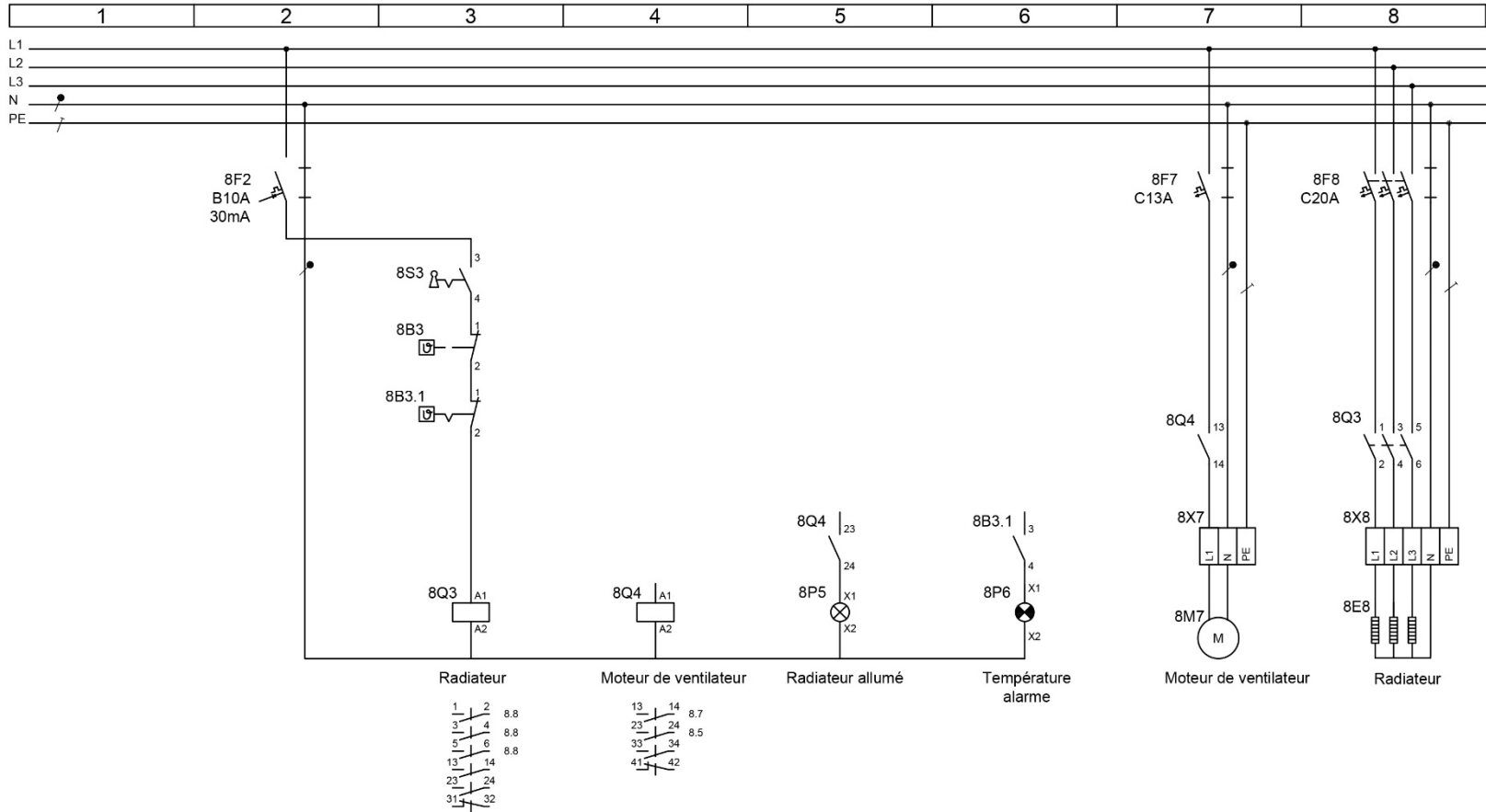

Points
par
page:

Points
6

En cas de panne de réseau, l'accumulateur 1G3 assure l'alimentation.

Si le poussoir d'acquiescement est activé, la sirène 1P8 s'arrête. La lampe de signalisation 1P6 indique l'état de commutation acquitté.


Les lampes de signalisation 1P6 et 1P7 s'éteignent uniquement lorsque l'interrupteur de niveau 1S4 est à nouveau dans la position repos.



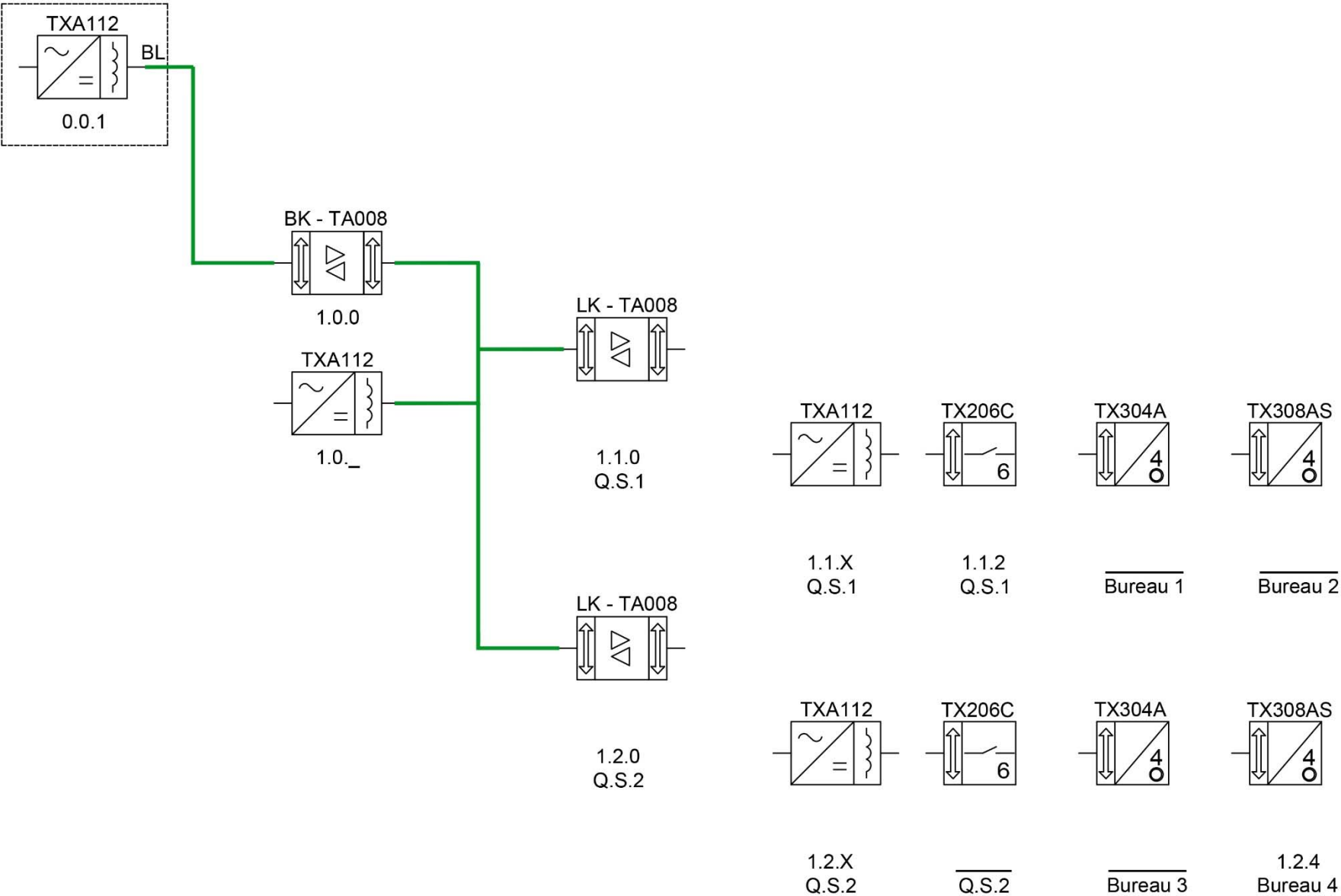6. Commande KNX dans un bâtiment administratif

Points
4

Tracez les connexions manquantes (lignes) dans le schéma de principe KNX et complétez les adresses des appareils (numérotation logique).



Points
par
page:

7. Commande du sens de rotation pour tapis roulant

Complétez la partie courant fort (3F1 - 3Q3 - 3Q1 - 3L3 - 3M5)
et les circuits de commande conformément aux indications
suivantes:


L'API 3K4 commande l'onduleur (convertisseur de fréquences) 3Q1.

Tenir compte de la liste d'attribution pour le raccordement de l'API.

Pour les connexions du convertisseur de fréquence 3Q1, il faut tenir compte des indications page 9.

Liste d'attribution:

SPS	Capteurs/ Actionneurs
I1	= 3S5.1 Avant
I2	= 3S5.2 Arrière
I3	= 3S6 Installation OFF
I4	= 3Q1 Activité
Q1	= 3Q3 Fonctionnement, contacteur principal
Q2	= 3Q1 Stop (0) / Start (1)
Q3	= 3Q1 Avant (0) / Arrière (1)
Q4	= 3P8 Voyant de fonctionnement dispositif ON

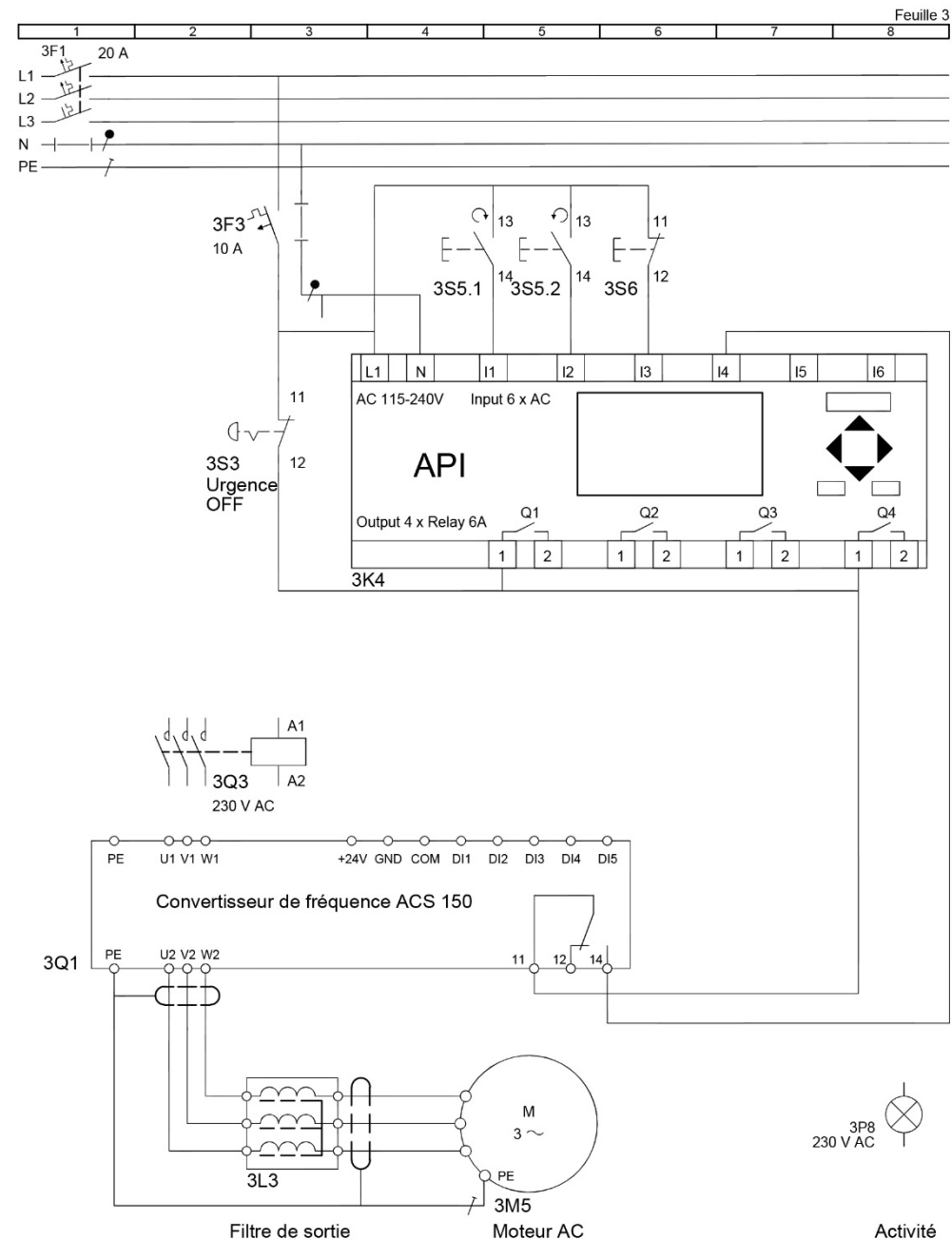


Points

6

**Points
par
page:**

Connexions du convertisseur de fréquence ACS 150 pour l'exercice 7

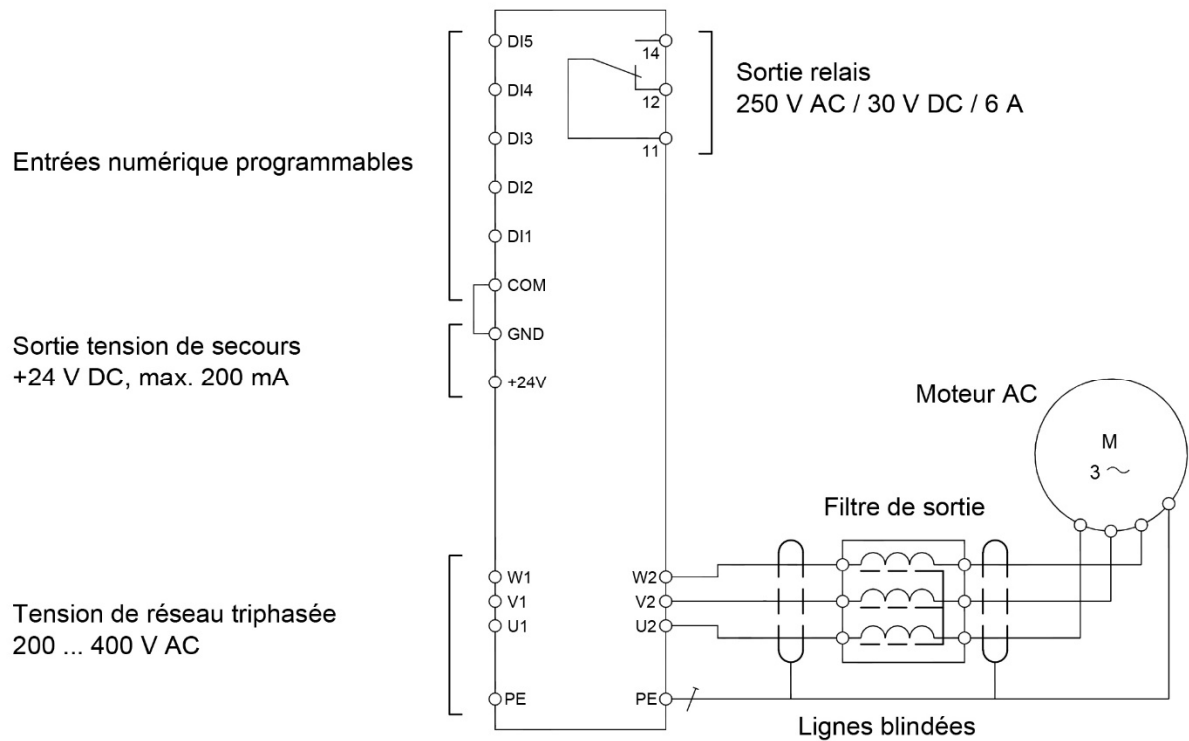Raccordements de puissance et de commande



Plan de raccordement E/S standard

DI5	Choix des rampes: accélération
DI4	Choix vitesse constante 1
DI3	Choix vitesse constante 2
DI2	Avant (0) / Arrière (1)
DI1	Stop (0) / Start (1)
COM	Masse entrées numériques
GND	Masse tension de secours
+24V	Sortie tension de secours +24 V DC, max. 200 mA

14		Sortie relais Pas de perturbation (11-14) Perturbation (11-12)
12		
11		