Série 2013

Procédures de qualification Planificatrice-électricienne CFC Planificateur-électricien CFC

Connaissances professionnelles écrites

Pos. 3.2 Documentation technique

Nom, prénom	N° de candidat	Date

Temps: 40 minutes

Auxiliaires: Que NIBT 2010 ou NIBT 2010 COMPACT et OIBT

Cotation:

- Le nombre de points maximum est donné pour chaque exercice.
- Pour des exercices avec des réponses à choix multiples, pour chaque réponse fausse il sera déduit le même nombre de points que pour une réponse exacte.
- Si dans un exercice on demande plusieurs réponses vous êtes tenu de répondre à chacune d'elle. Les réponses sont évaluées dans l'ordre où elles sont données. Les réponses données en plus ne sont pas évaluées.
- Les Nº d'articles NIBT seuls, ne sont pas considérés comme solution.
- S'il manque de la place, la solution peut être écrite au dos de la feuille.

Barème: Nombres de points maximum: 43,0

41,0 - 43,0	Points = Note	6,0
37,0 - 40,5	Points = Note	5,5
32,5 - 36,5	Points = Note	5,0
28,0 - 32,0	Points = Note	4,5
24,0 - 27,5	Points = Note	4,0
19,5 - 23,5	Points = Note	3,5
15,5 - 19,0	Points = Note	3,0
11,0 - 15,0	Points = Note	2,5
6,5 - 10,5	Points = Note	2,0
2,5 - 6,0	Points = Note	1,5
0,0 - 2,0	Points = Note	1,0

Les solutions ne sont pas données pour des raisons didactiques

(Décision de la commission des tâches d'examens du 09.09.2008)

Signature des	Points	Note
expertes / experts:	obtenus	

Délai d'attente: Cette épreuve d'examen ne peut pas être utilisée librement comme exercice avant le 1^{er} septembre 2014.

Créé par: Groupe de travail USIE examen de fin d'apprentissage

Planificatrice-électricienne CFC / Planificateur-électricien CFC

Editeur: CSFO, département procédures de qualification, Berne

Documentation technique

Exer	cices	Nombre d maximal	e points obtenus
1.	Donnez la définition de « conducteur de terre ».	1	
2.	Mentionnez la section des minimale conducteurs de terre des bâtiments dont les sections des conducteurs polaires raccordés à l'aval du coupe-surintensité général sont de: a) 10 mm² b) 35 mm² c) 50 mm² d) 120 mm²	2	
3.	Donnez le courant différentiel maximal assigné de fonctionnement des DDR protégeant: a) des prises I _N 32 A dans un atelier de réparation pour voitures b) des prises type 23 pour le raccordement des véhicules dans un camping c) des prises type 76 dans une étable d) des luminaires dans une grange	2	
4.	Lorsqu'une installation électrique est terminée, une personne doit effectuer le contrôle final. a) Quelle doit être la formation de cette personne ? b) Quand doit avoir lieu ce contrôle ?	2	

Exer	cices	maximal	obtenus
5.	Déterminez l'intensité de déclenchement assignée des coupe-surintensités de ces trois canalisations, les modes de pose et les sections minimales correspondants. En outre, veuillez déterminer l'intensité de déclenchement assignée du coupe-surintensité en amont de ces trois canalisations. Veuillez détailler vos calculs. Inscrivez les valeurs dans l'esquisse. Fils dans une conduite posée dans l'isolation calorifique DDR Un câble dans une goulotte DDR T 13 T 25 T 76	4	
6.	En cas d'incendie, le fonctionnement des dispositifs de couplage et des coupe- surintensité pour l'éclairage de sécurité doit être assuré. Quelle condition doit- on remplir pour pouvoir les installer dans un ensemble d'appareillage compor- tant de l'éclairage normal ?	1	
7.	En général, quelles sont les hauteurs de montage minimum et maximum re- commandées pour les coupe-surintensités installés dans un ensemble d'appareillage ? a) Minimum: b) Maximum:	1	

Exer	cices	Nombre d	le points obtenus
8.	Donnez 4 éléments dans un bâtiment qui doivent être reliés au conducteur principal d'équipotentialité:	2	
9.	 a) Quelle section minimale des conducteurs doit-on choisir afin de constituer un cordon prolongateur prévu pour une intensité assignée de 32 A ? Section: b) Quelle section minimale des conducteurs doit-on choisir afin de constituer un cordon de raccordement d'un moteur agricole entraînant une soufflerie à foin (9 A) ? Section: 	2	
10.	Quelle indication doit-on apposer à proximité d'un coupe-circuit HPC en complément de celle renseignant sur son but ?	1	
11.	Les installations ci-dessous sont-elles conformes à la NIBT ? a) C 16 A / 30 mA T 13 b) C 32 A / 30 mA	2	
	T 76		

a) Quelle est la valeur d'isolement minimum que l'on doit obtenir sur une installation neuve d'un chauffe-eau alimenté par une ligne 3 x 400 V ? b) Quelle est la tension continue d'essai ? 13. Veuillez dimensionner correctement l'intensité minimale assignée du DDR sur le dessin ci-dessous en expliquant votre démarche et sachant que le DDR se situe dans le même ensemble d'appareillage que les disjoncteurs: DIN DO 80A Justification par calcul ou raisonnement: Facteur de simultanéité: Calcul: Valeur assignée du courant du DDR: 14. Dessinez le symbole que doit porter un luminaire prévu pour être encastré dans un meuble en matière combustible:	Exer	cices	Nombre o	le points obtenus
13. Veuillez dimensionner correctement l'intensité minimale assignée du DDR sur le dessin ci-dessous en expliquant votre démarche et sachant que le DDR se situe dans le même ensemble d'appareillage que les disjoncteurs: DIN 00 80 A Justification par calcul ou raisonnement: Facteur de simultanéité: Calcul: Valeur assignée du courant du DDR: 14. Dessinez le symbole que doit porter un luminaire prévu pour être encastré 1	12.		2	
le dessin ci-dessous en expliquant votre démarche et sachant que le DDR se situe dans le même ensemble d'appareillage que les disjoncteurs: DIN 00 80 A 3LN L1 C13 C20 C13 L2 Justification par calcul ou raisonnement: Facteur de simultanéité: Calcul: Valeur assignée du courant du DDR: 14. Dessinez le symbole que doit porter un luminaire prévu pour être encastré 1		b) Quelle est la tension continue d'essai ?		
Facteur de simultanéité: Calcul: Valeur assignée du courant du DDR: 14. Dessinez le symbole que doit porter un luminaire prévu pour être encastré 1	13.	le dessin ci-dessous en expliquant votre démarche et sachant que le DDR se situe dans le même ensemble d'appareillage que les disjoncteurs: DIN 00 80 A JLN	3	
Calcul: Valeur assignée du courant du DDR: 14. Dessinez le symbole que doit porter un luminaire prévu pour être encastré 1		Justification par calcul ou raisonnement:		
Valeur assignée du courant du DDR: 14. Dessinez le symbole que doit porter un luminaire prévu pour être encastré 1		Facteur de simultanéité:		
14. Dessinez le symbole que doit porter un luminaire prévu pour être encastré1		Calcul:		
		Valeur assignée du courant du DDR:		
	14.		1	

Documentation technique

Exer	cices	maximal	obtenus
15.	Qu'est-ce qu'une personne de métier ? (deux cas)	2	
16.	Que signifie : « Classe de protection I »	1	
17.	Quel est le principe de dimensionnement du conducteur de terre ?	2	
18.	Quelles installations électriques peuvent être exécutées par un planificateur- électricien? (cochez les bonnes réponses) juste faux L'installation des circuits monophasés pour luminaires et pour prises précédés d'un DDR dans le propre appartement. (ces installations seront contrôlées par un organe de contrôle) Le raccordement d'un moteur à courant triphasé (cette installation sera contrôlée par un organe de contrôle) Le raccordement d'un plafonnier	2	

Exer	cices	Nombre o	de points obtenus
19.	Quelles mesures de protection faut-il prendre pour empêcher le réenclenchement intempestif d'une grue dans un dépôt.	1	
20.	Dessinez les volumes avec les cotes correspondantes sur les plans des deux douches (vue de dessus). vue de dessus vue de dessus Légende: sortie d'eau fixe	2	
21.	Que veut dire l'abréviation SIA dans l'industrie du bâtiment ?	1	

Documentation technique

Exer	xercices		
		maximal	obtenus
22.	Est-ce que l'honoraire de l'ingénieur est un pourcentage fixe des frais de construction ?	1	
	(mettez une croix aux réponses correspondantes)		
	☐ Oui		
	□ Non		
23.	A quoi sert l'application de la norme SIA 380/4 ?	2	
24.	Que veut dire adjudication à forfait ?	1	
25.	La phase projet d'exécution comprend quelles prestations ? Citez en quatre.	2	
	Total	43	