Points

2

1

1

Conducteur de PEN N° d'objectif d'évaluation 4.3.5


Quelle est la section minimale prescrite pour le conducteur de PEN?

10 mm²

NIBT Compact N 5.4.3.4

- Dimensionnement RCD (DDR) N° d'objectif d'évaluation 4.3.5 Dimensionnement du RCD (DDR) (courant assigné minimum).
- a) Calculez:

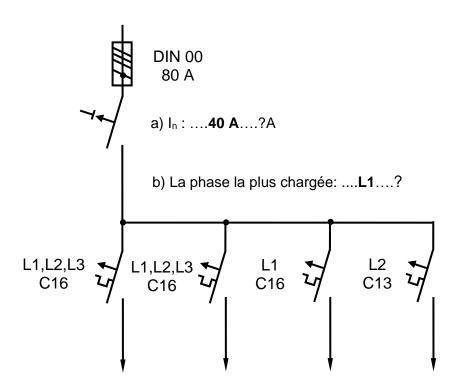 $(16+16+16) A \cdot 0.8 = 38.4 A => 40 A$



NIBT Compact N 5.3.6.2.3 figure 3

Points par page:

Points

1. Protections N° d'objectif d'évaluation 4.3.5

Quelle protection est assurée avec les DDR suivants?

a) $I_{\Delta n} = 30 \text{ mA}$:

1

2

Le danger d'électrocution et électrisation (protections contre les chocs électriques) / Protection des personnes **Protection contre l'incendie**

b) $I_{\Delta n} = 300 \text{ mA}$:

1

Protection contre l'incendie

NIBT Compact N 4.1.1.1 et 4.2.2.3.9

Définition N° d'objectif d'évaluation 4.3.3

4

Comment la NIBT définit-elle le terme "tension de contact"?

Tension entre des parties conductrices quand elles sont touchées simultanément par une personne ou un animal.

NIBT Compact (index des mots-clés) N 2.1.11.05

Salle de bains N° d'objectif d'évaluation 4.3.5

2

Nommez deux appareils électriques qui sont autorisés dans le volume 1 des locaux de bains et de douche.

Exemple 1:

1

Exemple 2:

1

Pour U230/400V: Chauffe-eau

Ventilateur d'évacuation Radiateur porte-serviette

Luminaire

Autres récepteurs : U max 25VAC / 60VDC

TBTS / TBTP

NIBT Compact N 7.01.5.1.2.2 – tableau

Points par page:

7. Electrode de terre N° d'objectif d'évaluation 4.3

Comment réaliser l'électrode de terre d'un bâtiment d'habitation de type MINERGIE (radier isolé)? Cochez la bonne réponse.

Type d'électrode	Autorisé
Electrode de terre de fondation	
Ligne circulaire enfouie dans le terrain à 70cm de profondeur	
Aucune électrode de terre n'est nécessaire pour les bâtiments dont le radier est isolé	

Ligne circulaire enfouie dans le terrain à 70cm de profondeur

NIBT Compact 5.4.2.2 + SNR 464113 chap. 7

Mesures de protection N° d'objectif d'évaluation 4.3.5

Quelle mesure de protection doit-on appliquer aux installations de câbles chauffants? Ex. câbles chauffants de chéneaux ou de tuyaux.

En quise de dispositifs de coupure, il faut utiliser des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel (DDR (RCD)) avec $I_{\Delta n} \le 30$ mA.

NIBT Compact N 7.53.4.1.1.3.2

9. DDR (RCD) N° d'objectif d'évaluation 4.3.5

Quelles prises doivent être protégées par un DDR de 30 mA dans les nouvelles installations?

Toutes les prises à libre emploi jusqu'à et inclus 32 A

NIBT Compact N 4.1.1.3.3

Points par page:

1

1

	Points par page:
NIBT Compact 5.3.2.2 et 5.3.6.2.2	rép
DDR I∆n=300mA, type S	0,5 par
On transforme un local de bureaux construit en 2015 en petite menuiserie et vous avez comme mandat d'installer un DDR en amont de la distribution principale, pour la protection contre le risque incendie. Quel type de DDR choisissez-vous (indiquez également le $I_{\Delta n}$)?	
9. DDR N° d'objectif d'évaluation 4.3.4	1
NIBT Compact 5.2.3 tableau 10 (sans facteur de simultanéité)	
Mode de pose B2 (1 point) Trois conducteurs chargés 3 circuits A=35mm² (1 point)	
b) la section minimale des conducteurs:	1
a) mode de pose:	1
Déterminez:	
 Dispositif de protection contre les surintensités: 63 A Température ambiante: 30°C Tous les câbles sont installés dans un canal d'installation fermé. 	
Trois moteurs triphasés fonctionnent en permanence. Ce qui suit s'applique aux câbles d'alimentation:	
8. Calcul de sections N° d'objectif d'évaluation 4.3.5	2
NIBT Compact 5.3.4.2.1 et F2.6	
Protection des appareils électriques contre les surtensions	
Protection des canalisations contre les surcharges dues à des courants harmoniques	
Filtre contre les perturbations électro-magnétiques (CEM)	
 ☐ Protection d'un bâtiment contre les impacts de foudre directs ☐ Protection des appareils électriques contre les surtensions 	
7. Protection contre la foudre N° d'objectif d'évaluation 4.3.4 A quoi sert un parafoudre (SPD)? Cochez la réponse correcte.	1

			г	OIIILS
10. Choix matériaux d'installation N° d'objectif Avec quel DDR ($I_{\Delta n}$) une prise CEE63 doit-elle être progagricole?			1	
Protection par DDR 30 mA - 63 A (T77)				
NIBT Compact 7.05.4.1.1 + 5.3.10.1				
11. Sectionneurs de neutre N° d'objectif d'éval A quels endroits doit-on installer un sectionneur de neu Citez-en deux:		ducteur de neu	tre?	
a) Au coupe-surintensité général			0,5	
b) Au coupe-surintensité d'abonné			0,5	
NIBT Compact 4.6.2.2.3				
13. Conducteur d'équipotentialité N° d'objectif de Les parties métalliques du bâtiment peuvent-elles être équipotentielles de protection. Cochez les affirmations	utilisées comme	eliaisons	2	
A-t-on le droit d'utiliser ces constructions métalliques	Oui	Non		
Structure porteuse en acier de la construction du bâtiment			0,5	
Tuyau d'eau métallique			0,5	
Gaine de ventilation			0,5	
Un tuyau de gaz alimentant la chaudière			0,5	
NIBT Compact 5.4.3.2.3				
14. Définitions et choix matériels d'installation <i>N</i> Qu'est-ce qu'une ligne d'abonné et qu'elle est sa section	_	valuation 4.3.3	+.4 1	
Canalisation dans laquelle est insérée le compteur	d'énergie			
6mm ²				
NIBT Compact 5.2.4.1				
			р	oints ar age:

2

15. Dispositions pénales N° d'objectif d'évaluation 4.3.2


En cas de litige entre un installateur et un organe de contrôle, qui décide en Suisse si une installation est conforme aux prescriptions?

ESTI

OIBT art. 34

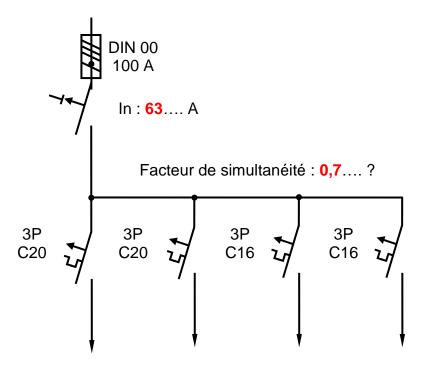16. DDR N° d'objectif d'évaluation 4.3.5

Dimensionnez correctement l'intensité minimale assignée du DDR sur le dessin ci-dessous en expliquant votre démarche et sachant que le DDR se situe dans le même ensemble d'appareillages que les disjoncteurs:



Justification par calcul ou raisonnement:

 $(20+20+16+16) \times 0.7 = 50.4 A = 63 A (normalisé)$

NIBT Compact 5.3.6.2.3.2 et 3.

Points par page:

Page 6 de 11

8. DDR N° d'objectif d'évaluation 4.3.5	1
Mentionnez le courant nominal de déclenchement $I_{\Delta N}$ des dispositifs de protection courant différentiel-résiduel (DDR) suivants:	on à
a) Dans un atelier pour les prises à libre emploi $I_n = 32 \text{ A}$:	0,5
$I_{\Delta n} = 30 \text{ mA}$	
b) Dans une menuiserie pour les prises à libre emploi I _n = 63 A:	0,5
$I_{\Delta n} = 300 \text{ mA}$	
NIBT Compact N4.1.1.3.3 et N4.2.2.3.9	
9. Chute de tension N° d'objectif d'évaluation 4.3.4	1
Quelle est la chute de tension (en pourcents) maximum recommandée pour une canalisation, entre l'introduction d'immeuble et les récepteurs?	;
4% en service normal.	

NIBT Compact 5.2.5

10. OIBT N° d'objectif d'évaluation 4.3.2

2

a) Le locataire d'un appartement est-il obligé de signaler au propriétaire un défaut dans son installation électrique?

0,5

Oui

b) Justifiez votre réponse:

1,5

Celui qui exploite et utilise directement une installation électrique propriété d'un tiers est tenu de signaler sans délai au propriétaire ou à son représentant, dans les limites de son droit d'utilisation, les défauts éventuels et de veiller à ce qu'il y soit remédié.

OIBT art. 5.4

11. Salle de bains N° d'objectif d'évaluation 4.3.5

-1

Sous quelles conditions un interrupteur peut-il être installé à 20 cm du bord de la baignoire?

Degré de protection minimal IP X4

La question devrait être au singulier. La bonne réponse est IP 24

NIBT Compact N7.01.5.1.2.2

Points par page:

	ices	Nombre maximal	de points obtenus
	1.3.4 Mentionnez la section des conducteurs de terre lorsque la section des conduc- eurs polaires raccordés à l'aval du coupe-surintensité général est de :	2	
	a) 10 mm ² 16 mm ²	0,5	
	b) 35 mm ² 16 mm ²	0,5	
	c) 50 mm ² 25 mm ²	0,5	
	d) 120 mm ² 50 mm ²	0,5	
	NIBT Compact Tableau 5.4.2.3.1		
2.	$I.3.5$ Mentionnez le courant nominal minimal de déclenchement $I_{\Delta N}$ des DDR protéquent :	2	
	a) Des prises I_N = 32 A (type 76) dans un atelier de réparation pour voitures $I_{\Delta n}$ = 30 mA	0,5	
	b) Des prises type 63 pour le raccordement des véhicules dans un camping $I_{\Delta n}$ = 30 mA	0,5	
	c) Des prises I_N 63 A (type 77) dans une étable $I_{\Delta n}$ = 30 mA	0,5	
	d) Un séchoir à fourrage (foin) raccordé de manière fixe dans une grange $I_{\Delta n}$ = 300 mA	0,5	
N	NIBT Compact N4.1.1.3.3 + N7.05.4.1.1 + N7.08.5.5.1		
3. A	R.3.4 A qui appartient la compétence de déterminer si un local présente des dangers l'incendie ou d'explosion ?	1	
	C'est l'organe compétent de la police du feu en collaboration avec la Buva		
S	IIBT Compact Tableau 5.1.A.1.2.1	_	
4. Uta	HIBT Compact Tableau 5.1.A.1.2.1 3.3.5 Un ensemble d'appareillage (EA) est installé dans une voie d'évacuation horizonale (corridor); cette voie d'évacuation horizontale présente une barrière coupeeu par rapport à la voie d'évacuation verticale (cage d'escaliers).	2	
4. Uta	3.5 In ensemble d'appareillage (EA) est installé dans une voie d'évacuation horizonale (corridor); cette voie d'évacuation horizontale présente une barrière coupe-	2	
4. Uta	J.3.5 Jn ensemble d'appareillage (EA) est installé dans une voie d'évacuation horizonale (corridor); cette voie d'évacuation horizontale présente une barrière coupeeu par rapport à la voie d'évacuation verticale (cage d'escaliers). Quelles sont les exigences à respecter du point de vue de la protection incen-	2	
4. Uta	Jn ensemble d'appareillage (EA) est installé dans une voie d'évacuation horizonale (corridor); cette voie d'évacuation horizontale présente une barrière coupeeu par rapport à la voie d'évacuation verticale (cage d'escaliers). Quelles sont les exigences à respecter du point de vue de la protection incenlie?		

cerci	ces				Nombre maximal	de poi
.	.3.4					
	Complétez la tabelle ci-dess alité de protection.	sous avec l	les dimensi	ions du conducteur d'équipote	n- 2	
LIC	ante de protection.					
	0 1 1 1	Conducteu	ır d'équipot	tentialité de protection.		
	Conducteur principal de protection.	Sans ir	nstallation	Avec installation		
	'	de para	atonnerre	de paratonnerre		
	10 mm ²	6 mm ²		10 mm ²	1	
	16 mm ²	10 mm ²		10 mm ²	1	
N	IIBT Compact N5.4.4.1.1					
. (d'éclairage et de signalisat			sécurité pour une installation uite ?	1	
	60 minutes / 1 heure					
	IIBT Compact N5.6.1.1					
. L ir d	ndustriel 3 x 400 V / 16 A, I le 120 A.	'appareil de	e mesure a	alimentation électrique d'un fou ffiche un courant de court-circ	uit	
	ourquoi le temps de décler	nchement r	n'est pas re		Z	
	• I _{cc} x facteur de	correction	= 120 A x	0,66 = 79 A effectif.		
	ou					
	• Pour un déclene un l _{cc} min de 16			sec, il est nécessaire d'avoi	r	
N	IIBT Compact Figure 6.1.	3.6.1.1 + T	ableau 6.1	.3.6.1.1.2		
. V	.3.5 /euillez compléter le tablea ité nominale du DDR :	ıu ci-dessoı	us en dime	nsionnant correctement l'inten	- 2	
	Les dispositifs de protec placés dans le même er d'appareillage (EA	nsemble	I _N DDR	Information des experts		
	3L+N 12 3xC1 12 3xC1	16	40 A	(13+16+16) x 0,8 = 36 A soit : 40 A	1	
	D16/3L+N D20/3L+N 13 A	_	25 A	11+13 = 24 A soit : 25 A	1	
N	IIBT Compact 5.3.6.2					

Exer	cices		de points obtenus
1.	4.3.5 Quel est le symbole distinctif de la classe de protection II ?	1	
	NIBT Compact F2.4 Tableau 2.4.1 4.3.5		
2.	Citez au moins quatre éléments à l'intérieur d'un bâtiment qui doivent être reliés au conducteur principal d'équipotentialité. - Les conduites principales d'eau et de gaz - Les autres systèmes de conduites métalliques, (colonnes montantes des installations de chauffage central et climatisation) - Le conducteur principal de mise à la terre - La barre principale de mise à la terre - Le conducteur PEN de la ligne d'amenée - Le conducteur de protection principal (PE) - Les renforcements métalliques ou armatures de la construction du bâtiment, dans la mesure du possible - L'installation de protection contre la foudre - Les parties conductrices provenant de l'extérieur du bâtiment - La liaison équipotentielle fonctionnelle - La liaison équipotentielle de protection supplémentaire	0,5 par rép.	
3.	4.3.5 Mentionnez le courant nominal minimal de déclenchement $I_{\Delta N}$, des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel (DDR) exigés selon la NIBT :	2	
	a) Dans une cuisine d'un restaurant pour les prises librement accessibles I_N 32 A $I_{\Delta N} = 30 \text{ mA}$	1	
	b) Dans une menuiserie pour les prises librement accessibles I_N 63 A $I_{\Delta N}$ = 300 mA NIBT Compact N4.1.1.3.3 + N4.2.2.3.9	1	
4.	4.3.4 Citez deux locaux ou emplacements exposés à un danger d'incendie.	2	
	 Les entreprises de transformation du bois Les fabriques de papier Les menuiseries Les filatures et tissages Les moulins Les exploitations agricoles Les corps de scène 	1 par rép.	
	NIBT Compact N4.2.2.1		

Exe	rcices	Nombre de maximal	points obtenus
	4.3.5	maximai (Juleilus
5.	En cas de pose dans le terrain, les canalisations (tube avec câble) doivent être protégées de telle sorte qu'un endommagement soit exclu lors de travaux de fouilles et autres.	1	
	Quelle est la profondeur minimale d'enfouissement de cette canalisation électrique ?		
	A 60 cm au minimum sous la surface du sol		
	NIBT Compact N5.2.1.3.3		
6.	4.3.4 Mentionnez la section minimale des conducteurs d'un câble Tdc (3L + N + PE) ayant un courant d'emploi de 16 A et qui est posé dans un conduit apparent sur un mur. Dans ce conduit se trouvent au total neuf câbles. Ces câbles ne sont pas utilisés simultanément et sont chargés à 60 %. Développez votre réponse.	2	
	Mode de pose B 9 circuits Section 4 mm ²	0,5 0,5 1	
	NIBT Compact N5.2.3		
7.	4.3.3 Citez deux sources de courant pouvant être utilisées comme alimentation pour service de sécurité.	1	
	 Batteries rechargeables Piles Groupes électrogènes indépendants 	0,5 par rép.	
	NIBT Compact 5.6.6.1		
8.	4.3.4 Comment doit être dimensionné le conducteur de terre ?	2	
	- La section du conducteur de terre doit être au moins égale à la moi- tié de celle du conducteur de phase de la canalisation émanant du coupe-circuit général.	1	
	- Sa section ne doit cependant pas être inférieure à 16 mm2 Cu.	0,5	
	- Sans toutefois être supérieure à 50 mm2 Cu.	0,5	
	NIBT Compact 5.4.2.3.1		
9.	4.3.5 Quelle est la valeur $I_{\Delta N}$ d'un DDR protégeant une prise CEE 63 dans une exploitation agricole ?	1	
	DDR 30mA		
	NIBT Compact 7.05.4.1.1		

Exercic	es			Nombre maximal	de points obtenus
10. Qເ d'ເ	3.5 uels sont les dispositifs de coupure que l'on peut installer sur une machine outils afin d'en sécuriser les travaux d'entretien cochez juste ou faux).		ation	2	Obtenus
	a) Un interrupteur rotatif 0/1 cadenassable .	juste	faux	0,5	
	 b) Un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) 25 A / 30mA 		\boxtimes	0,5	
	c) Une prise type 15 munie d'un couvercle cadenassable	\boxtimes		0,5	
	d) Un coupe-circuit HPC DIN 00 3 x 16 A		\boxtimes	0,5	
	BT Compact N4.6.3.2				
11. Ve	3.5 euillez dimensionner correctement l'intensité minimale assign chéma ci-dessous en expliquant votre démarche et sachant que e dans le même ensemble d'appareillage que les disjoncteurs	ue le DD		2	
Ju	stification par calcul ou raisonnement.				
	DIN 00 63 A In : 25 A Facteur de simultanéité : 0,8 2P C13 L7 C16 L7 C13 L7 C13 L3 L3	24			
	I _n = (16 +13) x 0,8 = 23,2 A Valeur normalisée = 25 A			1 1	
NI	BT Compact N5.3.6.2.3 et tableau 5.3.6.2.3.3				

Exe	cices	Nombre maximal	de points obtenus
1.	4.3.5 Mentionnez quatre emplacements ou quatre locaux exposés à un danger d'incendie.	2	
	 Entreprises de transformation du bois Fabriques de papier Menuiseries Ateliers de filature et de tissage Moulins Exploitations agricoles Corps de scènes etc. 	0,5 par rép.	
	NIBT Compact N4.2.2.1 4.3.5		
2.	Peut-on installer des câbles électriques dans les voies d'évacuation verticales? Détaillez votre réponse.	1	
	Réponse: Sens: Oui Sens: Seuls les câbles qui servent à l'alimentation ou à la communication des appareils et des installations installés dans ces endroits sont autorisés.	0,5 0,5	
	NIBT Compact N4.2.2.2.5		
3.	4.3.5 Comment est constituée la protection intérieur d'une installation de protection contre la foudre?	2	
	a) Les liaisons équipotentiellesb) Les parafoudres	1	
	NIBT Compact E4.4.4 4.3.4		
4.	Un camping est équipé de 25 emplacements pour caravanes. Quel est le nombre de prises que vous devez installer?	1	
	25 prises		
	NIBT Compact N7.08.5.5.1		
5.	4.3.5 Vous devez rajouter une prise située dans la cuisine d'un ancien bâtiment dont le câblage est réalisé en TN-C (ancien schéma III). Quelle prise devez-vous ins- taller?	1	
	Une prise type 13 avec DDR I∆N 30 mA intégré (Sidos)		
6.	NIBT Compact N4.1.1.4.5 4.3.5 Où doit être placé le dispositif de coupure (interrupteur) pour l'entretien, afin d'éviter un réenclenchement intempestif d'une machine?	1	
	Le dispositif de coupure doit être placé à proximité de l'endroit d'intervention.		

Exercices	Nombre maximal	de points obtenus
4.3.4	maximal	Obterius
11. Les influences externes au matériel sont désignées par un code. Que signifie le code AE6? Quel est son équivalent en système IP?	1	
Sens du code AE6: Etanche à la poussière Degrè de protection IP: IP6X	0,5 0,5	
NIBT Compact Tableau 5.1.2.2.1		
4.3.412. Où doit être inséré un sectionneur de neutre dans le conducteur neutre?Citez deux endroits.	1	
 au coupe-surintensité général au coupe-surintensité d'abonné au point de transition TN-C / TN-S 	0,5 par rép.	
NIBT Compact N4.6.2.1.3		
 4.3.5 Quelle protection complémentaire minimale doit-on appliquer aux prises de courant ≤ 32 A librement accessibles? 	1	
DDR I _{∆n} ≤ 30 mA		
NIBT Compact N4.1.1.3.3 4.3.4 14. Quelle est la valeur maximale en ampère du courant assigné de déclenchement d'un disjoncteur de canalisation protégeant une prise type 64?	1	
32 A		
NIBT Compact N5.3.10.1 et .7		
4.3.4 15. Est-ce que l'installation ci-dessous est conforme sachant que le DDR se situe dans le même ensemble d'appareillage que les disjoncteurs? Justifiez votre réponse.	1	
I _n = 25 A		
3LN 3LN 3LN C13 C13		
Réponse: NON	0,5	
Sens: L'intensité nominale des coupe-surintensités placés en aval ne doit pas être supérieure à celle du DDR.	0,5	
		1


Exer	cices			Nombre maximal	de points obtenus
15.	choisiss	nant en compte un facteur de simultanéité, quelle section n sez-vous pour la ligne alimentant les trois coupe-surintensi s (mode de pose A2) ?		2	
		100 A n normalisée de la ligne d'alimentation =50 mm²?			
	DIN (
	Nombr	e de circuits = 3 donc facteur de simultanéité = 0,8			
	Section	+ 16 + 63) x 0,8 = 95,2 A soit 100 A n normalisée de la ligne alimentant : 50 mm² (Tabelle 5.2.3.1.1.15.2.2 Mode de p compact N5.3.9.7.5.5.1c et Tableau 5.3.9.4.7	oose A2)	(1) (1)	
16.		e l'on dimensionne l'intensité nominale d'un DDR, cochez l t correctes.	es affirmations	2	
		(mettez une croix aux réponses correspondantes)	juste faux		
	a)	Un coupe-surintensité placé à l'aval du DDR peut avoir une intensité nominale supérieure à celle du DDR.		(0,5)	
	b)	La somme des intensités nominales des récepteurs raccordés à l'aval du DDR peut être prise en compte.		(0,5)	
	c)	Un coupe-surintensité placé à l'amont du DDR peut avoir une intensité nominale supérieure à celle du DDR.		(0,5)	
	a)	Lors d'un montage dans le même ensemble d'appareillage, un facteur de simultanéité ne peut pas être appliqué lorsque plusieurs coupe-surintensité sont placés à l'aval du DDR.		(0,5)	
	NIBT C	ompact N5.3.6.2			

Points

2

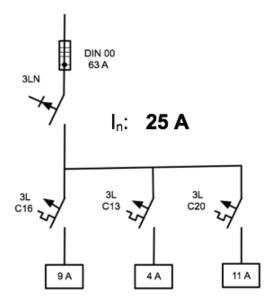5. Dimensionnement DDR N° d'objectif d'évaluation 4.3.5

Veuillez dimensionner correctement l'intensité minimale assignée du DDR sur le dessin cidessous en expliquant votre démarche et sachant que le DDR se situe dans le même ensemble d'appareillage que les disjoncteurs. Les récepteurs sont simultanément en service, raccordés à demeure et équipés de dispositifs de protection contre les surintensités.



Courant assigné normalisé:

25 A

Justification par calcul ou raisonnement. (9 + 4 + 11) = 24 A = 25 A normalisé

NIBT Compact N5.3.6.2.3.3

6. Alimentations pour services de sécurité N° d'objectif d'évaluation 4.3.5

Citez deux sources de courant pouvant être utilisées comme alimentation pour services de sécurité.

- Accumulateurs (Batteries rechargeables)
- Piles
- Groupe électrogène indépendant

NIBT Compact 5.6.2.2

0,5 par rép.

1

Points par page:

4.3.4 6. Vous devez installer une électrode de terre en cuivre dans le terrain. Mentionnez: a) Le diamètre si c'est un conducteur rond : 8 mm b) L'épaisseur si c'est un ruban : 2 mm c) La section minimale de l'électrode : 50 mm² d) La profondeur minimale de son enfouissement dans la terre : 70 cm NIBT Compact tab. 5.4.2.2.1.1 4.3.5 7. Veuillez dimensionner correctement l'intensité minimale assignée du DDR sur le dessin ci-dessous en expliquant votre démarche et sachant que le DDR se situe dans le même ensemble d'appareillage que les disjoncteurs. Les récepteurs sont simultanément en service, raccordés à demeure et équipés de dispositifs de protection contre les surintensités. Justification par calcul ou raisonnement. (9 + 4 + 11) = 24 A = 25 A normalisé NIBT Compact N 5.3.6.2.3c NIBT Compact N 5.3.6.2.3c 4.3.6 a) Quelle est la valeur d'isolement minimum que l'on doit obtenir sur une installation neuve d'un chauffe-eau alimenté par une ligne 3 x 400 V ? 1 M Ω Cuelle est la tension continue d'essai ? (1) NIBT tab. 6.1.3.3.2.1	Exercices	Nombre maximal	de points obtenus
Mentionnez: a) Le diamètre si c'est un conducteur rond : 8 mm b) L'épaisseur si c'est un ruban : 2 mm c) La section minimale de l'électrode : 50 mm² d) La profondeur minimale de son enfouissement dans la terre : 70 cm NIBT Compact tab. 5.4.2.2.1.1 7. Veuillez dimensionner correctement l'intensité minimale assignée du DDR sur le dessin ci-dessous en expliquant votre démarche et sachant que le DDR se situe dans le même ensemble d'appareillage que les disjoncteurs. Les récepteurs sont simultanément en service, raccordés à demeure et équipés de dispositifs de protection contre les surintensités. Justification par calcul ou raisonnement. (9 + 4 + 11) = 24 A = 25 A normalisé NIBT Compact N 5.3.6.2.3c 4.3.6 a) Quelle est la valeur d'isolement minimum que l'on doit obtenir sur une installation neuve d'un chauffe-eau alimenté par une ligne 3 x 400 V ? 1 M \(\Omega \) Quelle est la tension continue d'essai ? (1)	4.3.4	IIIaxiiIIai	obtenus
a) Le diamètre si c'est un conducteur rond : 8 mm b) L'épaisseur si c'est un ruban : 2 mm c) La section minimale de l'électrode : 50 mm² d) La profondeur minimale de son enfouissement dans la terre : (0,5) NIBT Compact tab. 5.4.2.2.1.1 4.3.5 7. Veuillez dimensionner correctement l'intensité minimale assignée du DDR sur le dessin ci-dessous en expliquant votre démarche et sachant que le DDR se situe dans le même ensemble d'appareillage que les disjoncteurs. Les récepteurs sont simultanément en service, raccordés à demeure et équipés de dispositifs de protection contre les surintensités. Justification par calcul ou raisonnement. (9 + 4 + 11) = 24 A = 25 A normalisé NIBT Compact N 5.3.6.2.3c NIBT Compact N 5.3.6.2.3c 4.3.6 8. a) Quelle est la valeur d'isolement minimum que l'on doit obtenir sur une installation neuve d'un chauffe-eau alimenté par une ligne 3 x 400 V ? 1 M Q b) Quelle est la tension continue d'essai ? (1)		2	
8 mm b) L'épaisseur si c'est un ruban : 2 mm c) La section minimale de l'électrode : 50 mm² d) La profondeur minimale de son enfouissement dans la terre : (0,5) NIBT Compact tab. 5.4.2.2.1.1 4.3.5 7. Veuillez dimensionner correctement l'intensité minimale assignée du DDR sur le dessin ci-dessous en expliquant votre démarche et sachant que le DDR se situe dans le même ensemble d'appareillage que les disjoncteurs. Les récepteurs sont simultanément en service, raccordés à demeure et équipés de dispositifs de protection contre les surintensités. Justification par calcul ou raisonnement. (9 + 4 + 11) = 24 A = 25 A normalisé NIBT Compact N 5.3.6.2.3c 8. a) Quelle est la valeur d'isolement minimum que l'on doit obtenir sur une installation neuve d'un chauffe-eau alimenté par une ligne 3 x 400 V ? 1 M Q b) Quelle est la tension continue d'essai ? (0,5) (0,5) (0,5) (0,5) (0,5) (0,5) (0,5) (0,5) (0,5)			
b) L'épaisseur si c'est un ruban : 2 mm c) La section minimale de l'électrode : 50 mm² d) La profondeur minimale de son enfouissement dans la terre : 70 cm (0,5) NIBT Compact tab. 5.4.2.2.1.1 4.3.5 7. Veuillez dimensionner correctement l'intensité minimale assignée du DDR sur le dessin ci-dessous en expliquant votre démarche et sachant que le DDR se situe dans le même ensemble d'appareillage que les disjoncteurs. Les récepteurs sont simultanément en service, raccordés à demeure et équipés de dispositifs de protection contre les surintensités. Justification par calcul ou raisonnement. (9 + 4 + 11) = 24 A = 25 A normalisé NIBT Compact N 5.3.6.2.3c 4.3.6 8. Quelle est la valeur d'isolement minimum que l'on doit obtenir sur une installation neuve d'un chauffe-eau alimenté par une ligne 3 x 400 V ? 1 M Q b) Quelle est la tension continue d'essai ? (1)		(0.5)	
c) La section minimale de l'électrode : 50 mm² d) La profondeur minimale de son enfouissement dans la terre : 70 cm (0,5) NIBT Compact tab. 5.4.2.2.1.1 7. Veuillez dimensionner correctement l'intensité minimale assignée du DDR sur le dessin ci-dessous en expliquant votre démarche et sachant que le DDR se situe dans le même ensemble d'appareillage que les disjoncteurs. Les récepteurs sont simultanément en service, raccordés à demeure et équipés de dispositifs de protection contre les surintensités. Justification par calcul ou raisonnement. (9 + 4 + 11) = 24 A = 25 A normalisé NIBT Compact N 5.3.6.2.3c 4.3.6 a) Quelle est la valeur d'isolement minimum que l'on doit obtenir sur une installation neuve d'un chauffe-eau alimenté par une ligne 3 x 400 V ? 1 M Q b) Quelle est la tension continue d'essai ? (0,5) (0,5) (0,5) 2 delle control de la		(0,3)	
d) La profondeur minimale de son enfouissement dans la terre : 70 cm NIBT Compact tab. 5.4.2.2.1.1 7. Veuillez dimensionner correctement l'intensité minimale assignée du DDR sur le dessin ci-dessous en expliquant votre démarche et sachant que le DDR se situe dans le même ensemble d'appareillage que les disjoncteurs. Les récepteurs sont simultanément en service, raccordés à demeure et équipés de dispositifs de protection contre les surintensités. Justification par calcul ou raisonnement. (9 + 4 + 11) = 24 A = 25 A normalisé NIBT Compact N 5.3.6.2.3c 4.3.6 a) Quelle est la valeur d'isolement minimum que l'on doit obtenir sur une installation neuve d'un chauffe-eau alimenté par une ligne 3 x 400 V ? 1 M Q b) Quelle est la tension continue d'essai ? (0,5) (0,5) (0,5) (0,5) (0,5)		(0,5)	
d) La profondeur minimale de son enfouissement dans la terre : (0,5) NIBT Compact tab. 5.4.2.2.1.1 4.3.5 7. Veuillez dimensionner correctement l'intensité minimale assignée du DDR sur le dessin ci-dessous en expliquant votre démarche et sachant que le DDR se situe dans le même ensemble d'appareillage que les disjoncteurs. Les récepteurs sont simultanément en service, raccordés à demeure et équipés de dispositifs de protection contre les surintensités. Justification par calcul ou raisonnement. (9 + 4 + 11) = 24 A = 25 A normalisé NIBT Compact N 5.3.6.2.3c 4.3.6 a) Quelle est la valeur d'isolement minimum que l'on doit obtenir sur une installation neuve d'un chauffe-eau alimenté par une ligne 3 x 400 V ? 1 M Q b) Quelle est la tension continue d'essai ? (1)			
NIBT Compact tab. 5.4.2.2.1.1 4.3.5 7. Veuillez dimensionner correctement l'intensité minimale assignée du DDR sur le dessin ci-dessous en expliquant votre démarche et sachant que le DDR se situe dans le même ensemble d'appareillage que les disjoncteurs. Les récepteurs sont simultanément en service, raccordés à demeure et équipés de dispositifs de protection contre les surintensités. Justification par calcul ou raisonnement. (9 + 4 + 11) = 24 A = 25 A normalisé NIBT Compact N 5.3.6.2.3c 4.3.6 a) Quelle est la valeur d'isolement minimum que l'on doit obtenir sur une installation neuve d'un chauffe-eau alimenté par une ligne 3 x 400 V ? 1 M Ω b) Quelle est la tension continue d'essai ? (0,5) 2 d'3.5		(0,5)	
 NIBT Compact tab. 5.4.2.2.1.1 4.3.5 Veuillez dimensionner correctement l'intensité minimale assignée du DDR sur le dessin ci-dessous en expliquant votre démarche et sachant que le DDR se situe dans le même ensemble d'appareillage que les disjoncteurs. Les récepteurs sont simultanément en service, raccordés à demeure et équipés de dispositifs de protection contre les surintensités. Justification par calcul ou raisonnement. (9 + 4 + 11) = 24 A = 25 A normalisé NIBT Compact N 5.3.6.2.3c 3. Quelle est la valeur d'isolement minimum que l'on doit obtenir sur une installation neuve d'un chauffe-eau alimenté par une ligne 3 x 400 V ? 1 M Ω b) Quelle est la tension continue d'essai ? (1) 		(0.5)	
 4.3.5 Yeuillez dimensionner correctement l'intensité minimale assignée du DDR sur le dessin ci-dessous en expliquant votre démarche et sachant que le DDR se situe dans le même ensemble d'appareillage que les disjoncteurs. Les récepteurs sont simultanément en service, raccordés à demeure et équipés de dispositifs de protection contre les surintensités. Justification par calcul ou raisonnement. (9 + 4 + 11) = 24 A = 25 A normalisé NIBT Compact N 5.3.6.2.3c 4.3.6 a) Quelle est la valeur d'isolement minimum que l'on doit obtenir sur une installation neuve d'un chauffe-eau alimenté par une ligne 3 x 400 V ? 1 M Ω Quelle est la tension continue d'essai ? 500 V DC 		(0,0)	
 4.3.5 Yeuillez dimensionner correctement l'intensité minimale assignée du DDR sur le dessin ci-dessous en expliquant votre démarche et sachant que le DDR se situe dans le même ensemble d'appareillage que les disjoncteurs. Les récepteurs sont simultanément en service, raccordés à demeure et équipés de dispositifs de protection contre les surintensités. Justification par calcul ou raisonnement. (9 + 4 + 11) = 24 A = 25 A normalisé NIBT Compact N 5.3.6.2.3c 4.3.6 a) Quelle est la valeur d'isolement minimum que l'on doit obtenir sur une installation neuve d'un chauffe-eau alimenté par une ligne 3 x 400 V ? 1 M Ω Quelle est la tension continue d'essai ? 500 V DC 			
 7. Veuillez dimensionner correctement l'intensité minimale assignée du DDR sur le dessin ci-dessous en expliquant votre démarche et sachant que le DDR se situe dans le même ensemble d'appareillage que les disjoncteurs. Les récepteurs sont simultanément en service, raccordés à demeure et équipés de dispositifs de protection contre les surintensités. Justification par calcul ou raisonnement. (9 + 4 + 11) = 24 A = 25 A normalisé NIBT Compact N 5.3.6.2.3c 4.3.6 a) Quelle est la valeur d'isolement minimum que l'on doit obtenir sur une installation neuve d'un chauffe-eau alimenté par une ligne 3 x 400 V ? 1 M Ω b) Quelle est la tension continue d'essai ? (1) 			
Justification par calcul ou raisonnement. (9 + 4 + 11) = 24 A = 25 A normalisé NIBT Compact N 5.3.6.2.3c 4.3.6 a) Quelle est la valeur d'isolement minimum que l'on doit obtenir sur une installation neuve d'un chauffe-eau alimenté par une ligne 3 x 400 V ? 1 M \(\Omega \) Ouelle est la tension continue d'essai ? 500 V DC (1)	dessin ci-dessous en expliquant votre démarche et sachant que le DDR s dans le même ensemble d'appareillage que les disjoncteurs. Les récepte simultanément en service, raccordés à demeure et équipés de dispositifs	se situe eurs sont	
Justification par calcul ou raisonnement. (9 + 4 + 11) = 24 A = 25 A normalisé NIBT Compact N 5.3.6.2.3c 8. a) Quelle est la valeur d'isolement minimum que l'on doit obtenir sur une installation neuve d'un chauffe-eau alimenté par une ligne 3 x 400 V ? 1 M \(\Omega \) b) Quelle est la tension continue d'essai ? 500 V DC (1)	3LN 63 A		
 (9 + 4 + 11) = 24 A = 25 A normalisé NIBT Compact N 5.3.6.2.3c 4.3.6 a) Quelle est la valeur d'isolement minimum que l'on doit obtenir sur une installation neuve d'un chauffe-eau alimenté par une ligne 3 x 400 V ? 1 M Ω b) Quelle est la tension continue d'essai ? 500 V DC (1) 	C16 C13 C20 C20		
 4.3.6 a) Quelle est la valeur d'isolement minimum que l'on doit obtenir sur une installation neuve d'un chauffe-eau alimenté par une ligne 3 x 400 V ? 1 M Ω Duelle est la tension continue d'essai ? 500 V DC (1) 	(9 + 4 + 11) = 24 A = 25 A normalisé		
 a) Quelle est la valeur d'isolement minimum que l'on doit obtenir sur une installation neuve d'un chauffe-eau alimenté par une ligne 3 x 400 V? 1 M Ω Quelle est la tension continue d'essai? 500 V DC (1) 			
installation neuve d'un chauffe-eau alimenté par une ligne 3 x 400 V ? 1 M Ω (1) Duelle est la tension continue d'essai ? 500 V DC (1)		urune	
1 M Ω b) Quelle est la tension continue d'essai ? 500 V DC (1)			
b) Quelle est la tension continue d'essai ? 500 V DC (1)			
	b) Quelle est la tension continue d'essai ?		
NIDT (also 0.4.0.0.0.4	500 V DC	(1)	
	NIDT (-L. 0.4.0.0.4		

Exer	cices	Nombre o	de points obtenus
1.	4.3.2 Donnez la définition de « conducteur de terre ».	1	
1.	bonnez la definition de « conductedi de terre ».	'	
	C'est le conducteur qui relie le PEN du CSG ou (la barre principale de terre) et la mise à terre.		
	NIBT Compact N2.1.13.12		
2.	4.3.4 Mentionnez la section des minimale conducteurs de terre des bâtiments dont les sections des conducteurs polaires raccordés à l'aval du coupe-surintensité général sont de:	2	
	a) 10 mm ²	(0,5)	
	16 mm ² b) 35 mm ²	(0,5)	
	16 mm ² c) 50 mm ² 25 mm ²	(0,5)	
	d) 120 mm ² 50 mm ²	(0,5)	
	NIBT Compact Tableau N5.4.2.3		
3.	4.3.5	2	
ა.	Donnez le courant différentiel maximal assigné de fonctionnement des DDR protégeant:		
	 a) des prises I_N 32 A dans un atelier de réparation pour voitures 30 mA 	(0,5)	
	 b) des prises type 23 pour le raccordement des véhicules dans un camping 30 mA 	(0,5)	
	c) des prises type 76 dans une étable 30 mA	(0,5)	
	d) des luminaires dans une grange 300 mA	(0,5)	
	NIBT Compact N4.8.2.2 + N4.1.1.3 + N7.08 + N5.3.10.1		
	4.3.2		
4.	Lorsqu'une installation électrique est terminée, une personne doit effectuer le contrôle final.	2	
	 a) Quelle doit être la formation de cette personne ? Par une personne du métier ou par un contrôleur/chef monteur- électricien ou conseiller en sécurité (brevet). 	(1)	
	b) Quand doit avoir lieu ce contrôle ? Avant la remise de l'installation au propriétaire	(1)	
	OIBT art. 24		

Exer	cices	Nombre de po	ints enus
8.	4.3.4 Donnez 4 éléments dans un bâtiment qui doivent être reliés au conducteur principal d'équipotentialité:	2	21103
	Conduites métalliques d'alimentation d'eau et de gaz	(0,5 par rép)	
	Armatures métalliques de la construction du bâtiment		
	Gaines métalliques de ventilation		
	- Rail d'ascenseur		
	- Etc.		
	NIBT Compact N4.1.1.3.1.2		
9.	 4.3.4 a) Quelle section minimale des conducteurs doit-on choisir afin de constituer un cordon prolongateur prévu pour une intensité assignée de 32 A ? 	2	
	Section: 4 mm ²	(1)	
	 Quelle section minimale des conducteurs doit-on choisir afin de constituer un cordon de raccordement d'un moteur agricole entraînant une soufflerie à foin (9 A) ? Section: 2,5 mm² 	(1)	
	NIBT Compact N5.2.4.4 et N5.2.4.5		
10.	4.3.4 Quelle indication doit-on apposer à proximité d'un coupe-circuit HPC en complément de celle renseignant sur son but ?	1	
	L'inscription du courant assigné maximum admissible (I max :A.		
	NIBT Compact N4.3.2.1.5.2		
11.	4.3.4 Les installations ci-dessous sont-elles conformes à la NIBT ?	2	
	a) C 16 A / 30 mA		
	Non, les T13 ne peuvent être protégéees que par un disjoncteur de 13 A maximum.	(1)	
	b) C 32 A / 30 mA Oui, les T76 sont conçues pour 32 A.	(1)	
	T 76		
	NIBT Compact N5.1.2.1.2, N5.3.10.1 et N5.3.10.7		

Exe	rcices	Nombre d	le points obtenus
12.	4.3.6 a) Quelle est la valeur d'isolement minimum que l'on doit obtenir sur une	2	obtenus
12.	installation neuve d'un chauffe-eau alimenté par une ligne 3 x 400 V ?		
		(1)	
	b) Quelle est la tension continue d'essai ? 500 V	(1)	
	NIBT Tableau N6.1.3.3.2.1		
	4.3.4		
13.	Veuillez dimensionner correctement l'intensité minimale assignée du DDR sur le dessin ci-dessous en expliquant votre démarche et sachant que le DDR se	3	
	situe dans le même ensemble d'appareillage que les disjoncteurs:		
	DIN 00		
	3LN 80 A		
	<u></u>		
	I _n :A		
	3L 1LN 3L 1LN		
	C16 C13 C20 C13 L2		
	Justification par calcul ou raisonnement:		
	Facteur de simultanéité 0,8 Calcul: (16+13+20) x 0,8 = 39,2 A	(1,5)	
	Valeur assignée du courant du DDR: 40 A	(1,5)	
	NIBT Compact N5.3.6.2.3		
14.	4.3.5 Dessinez le symbole que doit porter un luminaire prévu pour être encastré dans un meuble en matière combustible:	1	
	NIBT Compact N5.5.9.4.1a		

Exer	cices	Nombre o	le points obtenus
5.	4.3.4 Déterminez la valeur minimale de l'intensité nominale du DDR sur le schéma ci-dessous. Le DDR se trouve dans le même ensemble d'appareillage avec les dispositifs de protection contre les surintensités. Le calcul de la valeur est à démontrer. DIN 00 100 A DDR 3LN In: 40 A	aximal 2	obtenus
	3L C25		
	$I_{L1} = 20 \text{ A} + 12 \text{ A} + 0 \text{ A} = 32 \text{ A}$ $I_{L2} = 20 \text{ A} + 12 \text{ A} + 0 \text{ A} = 32 \text{ A}$ $I_{L3} = 20 \text{ A} + 0 \text{ A} + 10 \text{ A} = 30 \text{ A}$ $\rightarrow \text{DDR 40 A}$ NIN Compact N5.3.6.2.2	(1)	
6.	 4.3.4 Comment doit être dimensionné le conducteur d'équipotentialité principal? La section du conducteur d'équipotentialité principal doit être au moins égale à la moitié de celle du conducteur principal de protection. Sa section ne doit cependant pas être inférieure à 6 mm², sans toutefois être supérieure à 25 mm² Cu. Si une installation de protection contre la foudre est reliée, la section minimale sera de 10 mm². NIBT Compact N5.4.4.1.1 	2 (1) (0,5) (0,5)	

Exer	cices	Nombre o	de points obtenus
	4.3.4		
7.	a) Que peut-on trouver comme matériels électriques dans le volume 1 des locaux contenant une baignoire ou une douche?	2	
	 Pour U 230 / 400V, Chauffe-eau et ventilateur d'évacuation, radia- teur sèche-linge 	(1)	
	récepteurs U max 25VAC / 60VDC – TBTS/TBTP	(0,5)	
	 b) Quel degré de protection IP minimal doit-on utiliser dans le volume 1? Au moins IPX4 	(0,5)	
	NIBT Compact N7.01.5.1.2.2 – (tableau)		
8.	4.3.5 Quelle autonomie doit avoir une alimentation de sécurité pour une installation d'éclairage de secours?	1	
	60 minutes		
	NIBT Compact N5.6.1.1		
9.	4.3.4 Quelle condition faut-il respecter pour tirer plusieurs circuits, de tensions différentes dans le même conduit ?	1	
	Que tous les conducteurs soient isolés pour la tension nominale présente la plus élevée.		
	NIBT compact N5.2.1.7		
10.	4.3.5 a) Que signifie «classe de protection II» ?	2	
	La protection en cas de défaut doit être assurée au moyen d'une double isolation ou d'une isolation renforcée correspondant aux conditions de la protection par isolation. Ces mesures ne comportent aucune possibilité de raccordement d'un conducteur de protection	(1)	
	b) Quel en est le signe distinctif?	(1)	
	NIBT Compact F2.9.1 / N2.2.1.49		
11.	4.3.5 Mentionnez le courant nominal maximum de déclenchement des DDR proté-	1	
	geant: a) une prise 63 A facilement accessible située dans un local présentant		
	des dangers d'incendie I N = 300 mA	(0,5)	
	b) une prise 32 A facilement accessible située dans une scierie I N = 30 mA	(0,5)	
	NIBT Compact N4.8.2.2 + N4.1.1.3 + N7.05		
	THE COMPACTIVIDE THE INDICE		

Exer	cices	Nombre d maximal	e points obtenus
1.	Comment désigne-t-on les canalisations et coupe-surintensité 1, 2, 3 et 4?	2	
	 ligne d'amenée coupe-surintensité général colonne ou ligne principale ligne d'abonné NIBT Compact Définitions schéma N2.2.1.69 	(0,5 par rép)	
2.	Dessinez les symboles des matériels suivants : a) Matériel étanche à l'eau ?	2	
	b) Matériel protégé de la poussière ?	(1)	
	NIBT Compact tableau 2.9.2c	(1)	
3.	Donnez la valeur du courant nominal de déclenchement des DDR suivants :	3	
	a) DDR protégeant une prise type 13 librement accessible dans une salle de bains $I_{\Delta N} = 30 \text{ mA}$	(1)	
	b) DDR protégeant une prise 63 A dans une menuiserie $I_{\Delta N}$ = 300 mA	(1)	
	c) DDR protégeant un luminaire dans une grange $I_{\Delta N}$ = 300 mA	(1)	
	NIBT Compact N4.1.1.3.3 / N4.8.2.2.8		
4.	Quel système de coupe-circuit à fusible est utilisable par des profanes. Systèmes Diazed	1	
	NIBT Compact N4.3.2.1.5		