Série 2016

Procédures de qualification
Installatrice-électricienne CFC
Installateur-électricien CFC

Connaissances professionnelles écrites

Pos. 3 Documentation technique: 3.2.1 Règles de la technique

## Dossier des expertes et experts

Temps: 30 minutes

Auxiliaires: NIBT 2015 ou NIBT 2015 COMPACT, OIBT et calculatrice de poche sans

transmission de données

**Cotation:** - Le nombre de points maximum est donné pour chaque exercice.

- Si dans un exercice on demande plusieurs réponses, vous êtes tenu de répondre à chacune d'elle. Les réponses sont évaluées dans l'ordre où elles sont données. Les réponses données en plus ne sont pas évaluées.

- Les N° d'articles NIBT correspondants ne sont pas considérés comme

solution.

- S'il manque de la place, la solution peut être écrite au dos de la feuille et vous devez le mentionner sur l'exercice.

1,5

1,0

Barème:	Nombres de points maximum:	26.0
Bareme:	nombres de boints maximum:	Z0.U

25,0	-	26,0	Points = Note	6,0
22,5	-	24,5	Points = Note	5,5
19,5	-	22,0	Points = Note	5,0
17,0	-	19,0	Points = Note	4,5
14,5	-	16,5	Points = Note	4,0
12,0	-	14,0	Points = Note	3,5
9,5	-	11,5	Points = Note	3,0
6,5	-	9,0	Points = Note	2,5
4,0	-	6,0	Points = Note	2,0

3,5 Points = Note

1,0 Points = Note

Les solutions ne sont pas données pour des raisons didactiques

(Décision de la commission des tâches d'examens du 09.09.2008)

**Délai d'attente:** Cette épreuve d'examen ne peut pas être utilisée librement comme

exercice avant le 1er septembre 2017.

Créé par: Groupe de travail EFA de l'USIE pour la profession

d'installatrice-électricienne CFC / installateur-électricien CFC

Editeur: CSFO, département procédures de qualification, Berne

Exercices	Nombre of maximal	de points obtenus
4.3.4 1. Un camping est équipé de 25 emplacements pour caravanes. Quel est le nombre de prises que vous devez installer?	1	
25 prises		
NIBT Compact N7.08.5.5.1		
<ul> <li>4.3.5</li> <li>Vous devez rajouter une prise située dans la cuisine d'un ancien bâtiment dor le câblage est réalisé en TN-C (ancien schéma III). Quelle prise devez-vous ir taller?</li> </ul>		
Une prise type 13 avec DDR I <sub>∆N</sub> 30 mA intégré (Sidos)		
NIBT Compact N4.1.1.4.5		
4.3.5  Où doit être placé le dispositif de coupure (interrupteur) pour l'entretien, afin d'éviter un réenclenchement intempestif d'une machine?	1	
Le dispositif de coupure doit être placé à proximité de l'endroit d'interve tion	n-	
NIBT Compact N4.6.3.2.1		
4.3.5 4. Durant combien de temps le corps humain supporte-t-il un courant AC de 30 mA sans aucun risque d'effets physiologiques nocifs?	1	
Maximal 300 ms		
NIBT Compact Figure E1.3.1.2 NIBT 1.3.1.2 (E+C) Figure .b 300 ms		
<ul> <li>4.3.5</li> <li>Quels sont les moyens utilisés pour protéger les personnes contre les chocs électriques dans les installations électriques? Citez quatre moyens.</li> </ul>	2	
Surisolation, isolation renforcée, double isolation		
Mise au neutre, mise à la terre directe	0,5	
<ul> <li>Protection par séparation</li> <li>Liaisons équipotentielles</li> </ul>	par rép.	
<ul> <li>Liaisons equipotentielles</li> <li>Emplacement isolant</li> </ul>		
• DDR		
<ul> <li>Coupure automatique de l'alimentation</li> <li>etc.</li> </ul>		
NIBT Compact N4.1.0.3.3 – N4.1.1.3.3 (E+C)		
4.3.4 6. Les influences externes au matériel sont désignées par un code. Que signifie le code AE6? Quel est son équivalent en système IP?	1	
Sens du code AE6: Etanche à la poussière Degrè de protection IP: IP6X	0,5 0,5	
NIBT Compact Tableau 5.1.2.2.1.1		

Exer	cices	Nombre d maximal	e points obtenus	
7.	4.3.4 Le courant minimal assigné	1		
'.	a) Comment doit être choisi le courant minimal assigné de cet interrupteur?	0,5		
	a, common don one one of the country minimal accigned as confinence aproal.	0,0		
	<u>-511</u>			
	3LN			
	C 20A			
	7			
	<b>★</b>			
	Lave-linge Sèche-linge 5,8 kW / 3 x 400 V 4,2 kW / 3 x 400 V			
	b) Justifiez votre réponse.	0,5		
	Au minimum au courant assigné du dispositif de protection contre les surintensités montées en amont.			
	NIBT Compact N4.6.5.1.3 et N5.1.2.1.3			
0	4.3.4	4		
8.	Où doit être inséré un sectionneur de neutre dans le conducteur neutre? Citez deux endroits.	1		
	au coupe-surintensité général	0,5		
	au coupe-surintensité d'abonné	par		
	au point de transition TN-C / TN-S	rép.		
	NIBT Compact N4.6.2.1			
9.	4.3.5 Quelle protection complémentaire minimale doit-on appliquer aux prises de cou-	1		
	rant ≤ 32 A librement accessibles?			
	DDR I <sub>Δn</sub> ≤ 30 mA			
	NIBT Compact N4.1.1.3.3			
40	4.3.6	_		
10.	La continuité du conducteur de protection doit être vérifiée. Quelles sont les conditions à remplir au niveau de la tension et du courant de mesure?	2		
	a) la tension à vide est comprise entre 4 et 24 V AC ou DC	1		
	b) un courant d'au moins 0,2 A	1		
		'		
	NIBT Compact N6.1.3.2.1			

Exercices	Nombre o	de points obtenus
4.3.6 11. Lorsque l'on réalise une mesure d'isolement, cochez les affirmations comme juste ou faux.	2	os.isinae
juste faux		
a) La mesure d'isolement a pour but de vérifier   la continuité du conducteur de protection.	0,5	
b) La mesure d'isolement s'effectue entre les conducteurs  actifs et le neutre.	0,5	
c) La mesure d'isolement s'effectue entre le conducteur $\square$ neutre et le conducteur de protection.	0,5	
d) La mesure d'isolement a pour but de s'assurer	0,5	
NIBT Compact N6.1.3.3		
<ul> <li>4.3.4</li> <li>12. Est-ce que l'installation ci-dessous est conforme sachant que le DDR se situe dans le même ensemble d'appareillage que les disjoncteurs?</li> <li>Justifiez votre réponse.</li> </ul>	1	
3LN 3LN 3LN C13 27  Réponse: NON	0,5	
Sens: L'intensité nominale des coupe-surintensités placés en aval ne doit pas être supérieure à celle du DDR.	0,5	
NIBT Compact N5.3.6.2.3.2		
4.3.4 13. Quelle est la valeur maximale en ampère du courant assigné de déclenchement d'un disjoncteur de canalisation protégeant une prise type 64?	1	
32 A.		
NIBT Compact N5.3.10.1 et .7		

Exer	cices	Nombre maximal	de points obtenus
14.	4.3.4 Une installation fixe de cinq lampes halogènes de 12 V / 20 W, alimentée par un câble, est-elle considérée comme installation à courant faible ou fort? Justifiez votre réponse.	2	
	Réponse: C'est une installation à courant fort. Sens: Car le courant dépasse les 2 A.	1	
	NIBT Compact N2.2.1.57		
15.	4.3.4 Concernant les modes de pose des canalisations, quelles sont les abréviations des méthodes de référence correspondantes aux situations suivantes:	2	
	a) Câbles TT 3 x 2,5 mm² placés dans un canal d'allège?	0,5	
	<ul> <li>B2</li> <li>b) Câbles TT 1 x 150 mm² placés dans une goulotte perforée type « LANZ »?</li> </ul>	0,5	
	F c) Fils T 6 x 1,5 mm² tirés dans tube monté dans une isolation en laine de verre?	0,5	
	<ul> <li>A1</li> <li>d) Câble TT 5 x 1,5 mm² bridé contre une paroi en bois?</li> <li>C</li> </ul>	0,5	
	NIBT Compact N5.2.3.1.1.7 et .9		
16.	4.3.5 Cochez les affirmations ci-dessous (juste ou faux).	2	
	juste faux Dans une salle-de-bains,		
	a) j'installe une prise type 13 à 0,5 m du bord extérieur \( \subseteq \subseteq \) de la baignoire.	0,5	
	<ul> <li>b) j'alimente un interrupteur schéma 0 par une canalisation</li></ul>	0,5	
	c) je place une armoire de pharmacie comportant un	0,5	
	d) je dispose un bandeau lumineux en LED 12 V IPX4 à \(\sumeq\) une hauteur de 1,5 m au-dessus de la baignoire.	0,5	
	NIBT Compact N7.01		
17.	4.3.5 Quels sont les temps de coupure maximum pour les circuits suivants en cas de court-circuit:	1	
	Temps de coupure		
	• Circuits électriques terminaux ≤ 32 A 0,4 s	0,5	
	• Circuits électriques > 32 A 5 s	0,5	
	NIDT 0		
	NIBT Compact N4.2.2.3.13.1, E4.4.5.1		

Exer	xercices		de points obtenus
18.	4.3.5 Dans une grange, vous devez installer une ligne électrique pour alimenter un luminaire placé immédiatement sous le toit. Quelles sont les mesures à prendre pour prévenir un incendie si le luminaire et sa ligne d'alimentation se trouvent à proximité immédiate des organes capteurs du paratonnerre?  La ligne et le luminaire doivent être distancés de l'organe capteur du paratonnerre, Distance: (S)	1	
	NIBT Compact N4.2.2.3.13.2.1, E4.4.5.1		
19.	4.3.5 A quoi faut-il faire attention lors du déclenchement du conducteur de neutre?	1	
	Dans les installations selon le schéma TN-S, le conducteur neutre ne peut être déclenché que lorsque les conducteurs de phase correspondants sont déclenchés et enclenchés simultanément ou déclenchés avant et enclenchés après.		
	NIBT Compact N4.6.1.2.3		
20.	4.3.4 Dans un câble numéroté, quel conducteur sera utilisé comme conducteur de neutre?	1	
	Le conducteur avec le plus petit numéro.		
	NIBT Compact N5.2.1.1.4		
	Total	26	