#### Série 2015

# Procédures de qualification

# Planificatrice-électricienne CFC Planificateur-électricien CFC

### Connaissances professionnelles écrites

#### Pos. 3.2 Documentation technique

Nom, prénom	N° de candidat	Date

**Temps:** 40 minutes

Auxiliaires: NIBT 2010 ou NIBT 2010 COMPACT, OIBT et calculatrice de poche sans

transmission de données

**Cotation :** - Le nombre de points maximum est donné pour chaque exercice.

- Si dans un exercice on demande plusieurs réponses, vous êtes tenu de répondre à chacune d'elle. Les réponses sont évaluées dans l'ordre où elles sont données. Les réponses données en plus ne sont pas évaluées.
- Les N° d'articles NIBT correspondants ne sont pas considérés comme solution.
- S'il manque de la place, la solution peut être écrite au dos de la feuille et vous devez le mentionner sur l'exercice.

1,0

Barème: Nombres de points maximum: 33,0

0,0 -

31,5	-	33,0	Points = Note	6,0
28,5	-	31,0	Points = Note	5,5
25,0	-	28,0	Points = Note	5,0
21,5	-	24,5	Points = Note	4,5
18,5	-	21,0	Points = Note	4,0
15,0	-	18,0	Points = Note	3,5
12,0	-	14,5	Points = Note	3,0
8,5	-	11,5	Points = Note	2,5
5,0	-	8,0	Points = Note	2,0
2,0	-	4,5	Points = Note	1,5

1,5 Points = Note

Les solutions ne sont pas données pour des raisons didactiques

(Décision de la commission des tâches d'examens du 09.09.2008)

Signature des expertes / experts :	Points obtenus	Note	

**Délai d'attente :** Cette épreuve d'examen ne peut pas être utilisée librement comme exercice avant le 1<sup>er</sup> septembre 2016.

Créé par : Groupe de travail EFA de l'USIE pour la profession de

planificatrice-électricienne CFC / planificateur-électricien CFC

Editeur : CSFO, département procédures de qualification, Berne

Exer	cices	Nombre of maximal	de points obtenus
1.	Donnez la définition de : «installation à courant faible».	1	
2.	Comment désigne-t-on les canalisations et coupe-surintensité 1, 2, 3, 4?	2	
3.	Dessinez les symboles des matériels suivants :  a)   b)   c)   d)   d	2	
4.	A quel genre de local doivent satisfaire les installations de corps de scènes ?	1	

Exer	cices	Nombre of maximal	de points obtenus
5.	Vous devez installer une électrode de terre en fer (ruban nu) dans les fondations en béton armé du bâtiment. Mentionnez :	2	
	a) l'épaisseur minimale si c'est un ruban		
	b) la section minimale de ce ruban		
6.	Dans une grange, vous devez installer une ligne électrique pour alimenter un luminaire placé immédiatement sous le toit. Quelles sont les mesures à prendre pour prévenir un incendie si le luminaire et sa ligne d'alimentation se trouvent à proximité immédiate des organes capteurs du paratonnerre ?	1	
7.	Mentionnez les couleurs de repérage ainsi que les marquages des conducteurs suivants :  a) conducteur PE	2	
	b) conducteur PEN		
8.	Trois prises T15 sont dérivées de l'une à l'autre sur le même circuit.	2	
	a) Dessinez dans l'esquisse en-dessous les trois raccordements du conducteur neutre selon les règles NIBT.		
	L11213 NPE 000 00		
	b) Justifiez votre raisonnement.		
9.	Lors de la planification de la puissance de raccordement d'une maison familiale, quel facteur de simultanéité doit être pris en compte ?	1	

Exer	cices	Nombre maximal	de points obtenus
10.	Citez un type de canalisation flexible qui peut être utilisé pour les installations de chantier.	1	
11.	Citez 4 raisons pour lesquelles il faut diviser une installation en plusieurs circuits.	2	
12.	Comment doit être dimensionné le conducteur de terre ?	2	
13.	Où se trouve le point de transition entre la ligne d'amenée et l'installation électrique intérieure ?	1	
14.	Citez 2 organes de contrôle selon l'OIBT.	1	

Exer	cices		Nombre maximal	de points obtenus
15.	choi	orenant en compte un facteur de simultanéité, quelle section normalisée sissez-vous pour la ligne alimentant les trois coupe-surintensité du dessin ci sous (mode de pose A2) ?	2	
		I <sub>n</sub> = Section normalisée de la ligne d'alimentation =		
		DIN 00 40 A DIN 00 16 A DIN 00 63 A		
16.		que l'on dimensionne l'intensité nominale d'un DDR, cochez les affirmations cont correctes.	2	
		(mettez une croix aux réponses correspondantes)		
		juste faux		
	8	une intensité nominale supérieure à celle du DDR.		
	t	) La somme des intensités nominales des récepteurs		
	c	un coupe-surintensité placé à l'amont du DDR peut avoir une intensité nominale supérieure à celle du DDR.		
	6	Lors d'un montage dans le même ensemble d'appareillage, un facteur de simultanéité ne peut pas être appliqué lorsque plusieurs coupe-surintensité sont placés à l'aval du DDR.		

Exer	cices				maximal	obtenus
17.	sont les	ssurer la protection contre les chocs électriques des perse temps de déclenchement maximum à respecter avec les			2	
	suivante	(cochez les bonnes réponses)	0,4 s	5 s		
	a)	Armature fluorescente (TL) raccordée à l'extrémité d'une ligne protégée par un disjoncteur 1 x 13 A.				
	b)	Prise T 77 raccordé à l'extrémité d'une ligne protégée par un coupe-circuit HPC 3 x 63 A.				
	c)	Four raccordé à l'extrémité d'une ligne protégée par un disjoncteur 3 x 32 A.				
	d)	Moteur raccordé à l'extrémité d'une ligne protégée par un disjoncteur 3 x 40 A.				
18.	menuise	que vous pouvez installer un chauffage électrique à air pu erie ? z votre réponse.	lsé dans	une	1	
19.	L'ingénieur électricien peut-il avoir un mandat à part pour la technique MCR ou cela est-il d'office compris dans ses prestations ?				1	
20.	Qu'entend-on par hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ?				1	
21.	Dans quelle norme pouvez-vous trouver des exemples de bilan énergétique de bâtiment ?				1	
22.	Comment se définit l'indice de dépense d'énergie E d'un immeuble ?				2	
		Total			33	