# Connaissances professionnelles écrites Série 2023

Position 7 **Technique des systèmes électriques**,

PQ selon orfo 2015 Electricienne de montage CFC Electricien de montage CFC

Nom:	Prénom:	N° de candidat:	Date:

<b>CO</b>	Minutes	4 5		^	Dance	20	Dalinta
60	Minutes	15	Exercices	9	Pages	32	Points

### Moyens auxiliaires autorisés:

incl. bases technologiques

- Règle, équerre, chablon
- Recueil de formules sans exemple de calcul
- Calculatrice de poche, indépendante du réseau (tablettes, smartphones, etc. ne sont pas autorisés)

### Cotation – Les critères suivants permettent l'obtention de la totalité des points:

- Les formules et les calculs doivent figurer dans la solution.
- · Les résultats sont donnés avec leur unité.
- Le cheminement vers la solution doit être clair.
- Les réponses et leur unité doivent être soulignés deux fois.
- Le nombre de réponses demandé est déterminant.
- · Les réponses sont évaluées dans l'ordre.
- Les réponses données en plus ne sont pas évaluées.
- Le verso est à utiliser si la place manque. Par exercice, un commentaire adéquat tel que par exemple « voir la solution au dos » doit être noté.
- Toute erreur induite par une précédente erreur n'entraîne aucune déduction.

Barème	•									
6	5,5	5	4,5	4	3,5	3	2,5	2	1,5	1
32,0-30,5	30,-27,5	27,0-24,0	23,5-21,0	20,5-18,0	17,5-14,5	14,0-11,5	11,0-8,0	7,5-5,0	4,5-2,0	1,5-0,0
Experte	es / Expe	erts								
Page	2	3	4	5	6 7	8	9			
Points:										
Signatu experte	ıre de e/expert	1	_	nature d erte/exp			Points		Note	

# Délai d'attente:

Cette épreuve d'examen ne peut pas être utilisée librement comme exercice avant le 1<sup>er</sup> septembre 2024.

### Créé par:

Groupe de travail PQ d'EIT.swiss pour la profession d'électricienne de montage CFC / électricien de montage CFC

### **Editeur:**

CSFO, département procédures de qualification, Berne


3

1

2

# 1. Puissance, rendement

Système de pompage :

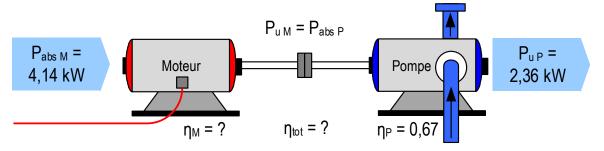

a) Calculez le rendement global  $\eta_{tot}$  de l'ensemble du système.

b) Quel est le rendement du moteur  $\eta_M$ ?

2. Système électrique

Relier par une flèche les consommateurs à la forme d'énergie correspondante :

Consommateurs
Perceuse
Lampadaire à LED
Chargeur de Smartphone
Chauffe-eau (boiler)

Forme d'énergie
Énergie calorifique
Énergie lumineuse
Énergie mécanique
Énergie électrique

2

0,5

0,5

0,5

0,5

Points par page:

2


1

1

1
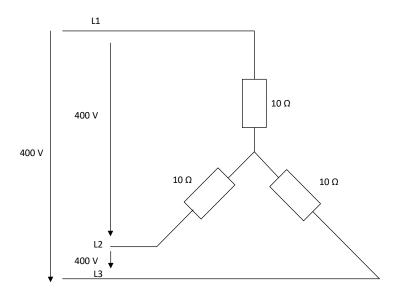
#### 3. Système triphasé

Couplage résistif des corps de chauffe d'un chauffe-eau.



Calculez:

- a) La puissance d'un corps de chauffe.
- b) La puissance triphasée totale.

#### 4. **Energie**

Quelle énergie consomme, en 24 heures, une pompe dont la puissance absorbée est de 9,84 kW ?

**Points** 

par page:

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5


2

#### 5. **Grandeurs fondamentales**

4

- Remplissez la grille de mots croisés suivante : 1. Unité de la puissance électrique
  - 2. Quel appareil permet de mesurer le courant électrique ?
  - 3. Quelle grandeur est calculée avec la formule : l<sup>2</sup> R = ...
  - 4. Différence de potentiel
  - 5. Les distributeurs d'énergie vendent l'énergie à haut ou bas .....
  - 6. Puissance multipliée par le temps


Mot caché : .....

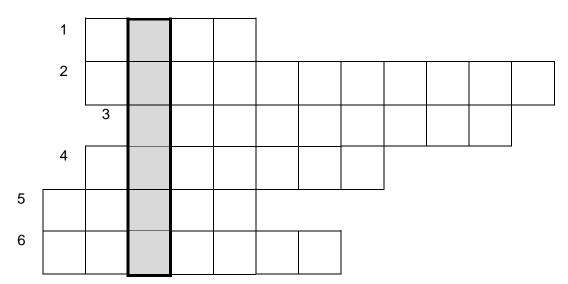


#### 6. Courant alternatif

- Calculez la puissance apparente du relais. a)
- b) Nommez les côtés du triangle des puissances avec les grandeurs et les unités.

b)

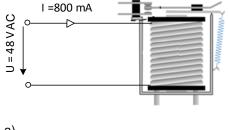

a)

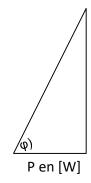

**Points** par page:


Page 4 de 9

3

1

# 7. Couplage mixte

Calculez pour le circuit mixte suivant :

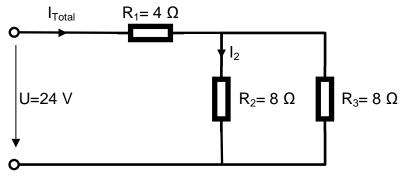

a) La résistance équivalente.

b) Le courant total  $I_{tot}$ .

c) Le courant  $I_2$ .

1

1


Points par page:

3
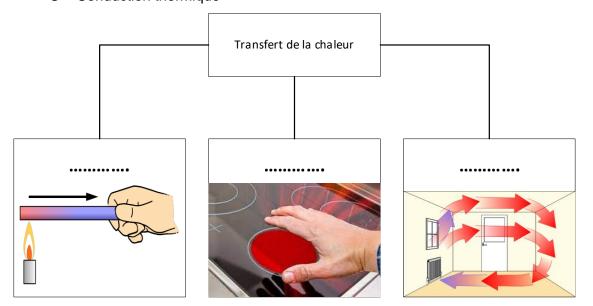
### 8. Transfert de la chaleur

Associez les lettres suivantes au schéma ci-dessous :

- A = Rayonnement thermique
- B = Convection thermique
- C = Conduction thermique



1/ juste

1

### 9. Grandeurs fondamentales

Un fil de cuivre ( $\rho=0.0175~\frac{\Omega\cdot mm^2}{m}$ ) a une résistance de 0,4  $\Omega$  et une longueur de 40 m.

Calculez la section de ce fil.

Points par page:

# 10. Energie et puissance

 a) Quel est le nom exact de cette image figurant sur un réfrigérateur ?


b) Attribuez les bons chiffres aux termes suivants:

Volume total du réfrigérateur en litre

Consommation annuelle en kWh

Classe énergétique du produit

Emission sonore ou classe d'émission

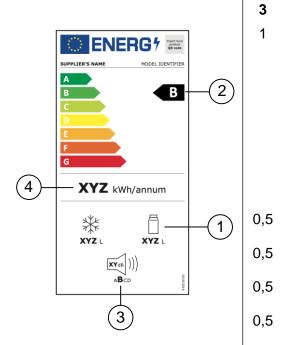

11. Courant 1

Pourquoi un enrouleur électrique doit-il être complètement déroulé lorsqu'une charge importante y est raccordée ?

Points par page:

	٦t	

1

0,5

0,5

2

2

0,5

0,5

0,5

0,5

12	Co	urant	altern	atit
12	. (.0)	urant	anem	инп

Pour chaque affirmation, cochez juste ou faux :

Affirmations	Juste	Faux
La puissance apparente est la somme vectorielle des puissances active et réactive. $S = \sqrt{P^2 + Q^2}$		
La puissance apparente est toujours la plus grande puissance.		

# 13. Energie et puissance

Un sèche-cheveux d'une puissance de 2 kW et est enclenché pendant 12 minutes. Calculez le coût de l'énergie consommée sachant que son prix est de 20  $\frac{\text{centimes}}{\text{kWh}}$ .

### 14. Les états de la matière

Changement d'état de la matière.

Pour chaque affirmation, cochez le changement d'état correspondant :

EM\_Pos\_7\_Techn\_système\_élec\_incl\_bases\_techn\_cand\_PQ23

Affirmation	de liquide à vapeur	de liquide à solide	de solide à liquide
De l'eau chaude est placée dans le congélateur			
L'eau est portée à ébullition			
Un glaçon est placé au soleil			
Les mains sont frottées avec du désinfectant (alcool)			

Points
par
page:

2

0,5

0,5

0,5

0,5

# 15. Technique d'éclairage

Etiquette signalétique d'une lampe LED :



Pour chaque affirmation, cochez juste ou faux :

Affirmations	Juste	Faux
Le flux lumineux de cette lampe LED est de 9 W.		
Cette lampe LED est variable (dimmable).		
Cette lampe LED peut être utilisée pour remplacer une lampe à incandescence.		
La température de couleur de cette lampe LED est réglable.		

Points par page: